



# การทดลองที่ 3 Ripple Adder & BCD Adder

หน้า  
1 / 12

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา 010113026

ชื่อวิชา Digital Laboratory

ตอนเรียน 1

หมายเลขโต๊ะ -

รหัสนักศึกษา 620101031188

ชื่อ-นามสกุล

นาย โสภณ สุขสมบูรณ์

อาจารย์ผู้สอน

CSP

เวลาที่ทำการทดลอง

13.00-16.00

วันที่

5 ส.ค. 2564

## การทดลองที่ 3

### Ripple Adder and BCD Adder

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของวงจรลอจิกเกตได้
2. เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะและข้อจำกัดด้านเวลาหน่วงของวงจรบวกเลขแบบ Ripple Adder
3. เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะของวงจร BCD adder
4. เพื่อให้สามารถสร้างวงจร Ripple adder และวงจร BCD adder โดยใช้ภาษา VHDL ได้

#### อุปกรณ์

1. ระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งโปรแกรม Quartus II เวอร์ชัน 8.0 (Student Edition) ขึ้นไป


#### การทดลองตอนที่ 1

สร้าง 4-Bit Ripple Adder ด้วย Symbolic Tools (ขั้นตอนที่ 1-4)

#### คำสั่งการทดลอง


1. ให้ น.ศ. สร้างไฟล์เตอร์สำหรับเก็บงานโปรเจกต์ไฟล์ ขึ้นใหม่เพื่อเก็บงานที่จะทดลองในการทดลองนี้ จากนั้น ให้สร้างโปรเจกต์ชื่อ “FullAdder” ขึ้นมา ดังรูปที่ 1 และให้ใช้ชิพ EP3C10E144C8

ไฟล์เตอร์ที่ต้องการใช้เก็บงานการทดลอง

 

รูปที่ 1

 2. เขียนวงจร Full Adder ในรูปที่ 2 ด้วย Graphic Editor Tool และทำการคอมไพล์ให้เรียบร้อย



รูปที่ 2



3. ทำการสร้าง Symbol ของวงจร Full Adder โดยไปที่เมนู


**File >> Create/Update**

ดังรูปที่ 3


จากนั้นเลือกแถบเมนู

**Create Symbol for Current file**

ดังรูปที่ 4

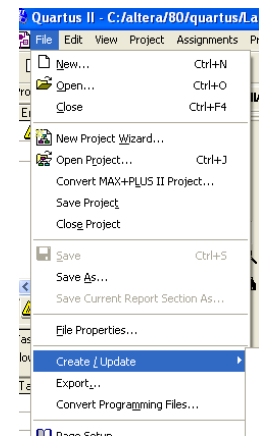


รูปที่ 3

 

รูปที่ 4

 โปรแกรมจะทำการสร้าง symbol file ขึ้นมาให้โดยจะมีชื่อเดียวกันกับชื่อของโปรเจกต์ไฟล์  
ทำการ save ไฟล์ให้เรียบร้อย




รูปที่ 5

คำแนะนำ : การสร้าง **Symbol File** นั้นหมายความว่า ชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นและคอมไพล์เสร็จแล้วจะถูกนำไปใส่หีบห่อ เรียกว่าโมดูล symbol ทำให้เรามองเห็นเป็นอุปกรณ์ชนิดใหม่ (ที่เป็นของเราเองไม่ได้อยู่ในไลบรารีของ Quartus II มาแต่แรก) สามารถนำมาต่อใช้งานในวงจรลอจิกเช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีในไลบรารี การทำเช่นนี้จะช่วยให้เราสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีความซับซ้อน ใหญ่มากขึ้นได้เรื่อยๆ แทบไม่มีขีดจำกัด จะมีขีดจำกัดอย่างเดียวของเราคือ ขีดจำกัดด้านความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ของเราเองเท่านั้น

4. ให้ทำการ**ปิดโปรเจกต์**ที่สร้างมาในขั้นตอนที่ 1 – 3 ก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป  
โดยเข้าไปที่เมนู

**File >> Close Project**

ดังรูปที่ 6

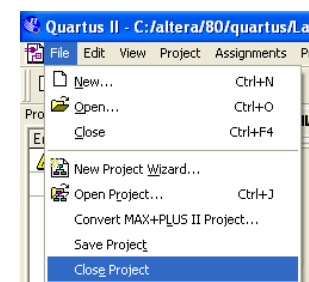

รูปที่ 6

คำเตือน : น.ศ. จะต้องทำตามขั้นตอน 1-4 อย่าง  
เคร่งครัด ถ้าไม่เช่นนั้นจะประสบปัญหาในการคอมไพล์  
และส่งผลให้ทำการทดลองมีการผิดพลาดขึ้น




5. ให้ น.ศ. สร้างโปรเจกต์ชื่อ “4BitRipAdd” ขึ้นมาใหม่ และให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานโปรเจกต์ที่สร้างในข้อที่ 1-3 โดยให้ใช้ชื่อ EP3C10E144C8 เช่นเดิม ดังรูปที่ 7

คำว่า “4BitRipAdder” เกิดจากการผสมคำมาจาก 4bit + Ripple + Adder น.ศ. จะพบกับการผสมคำในทำนองนี้ตลอดไปทุกการทดลองของวิชานี้

โปรเจกต์ “4BitRipAdd” ที่กำลังจะสร้างขึ้น

รูปที่ 7

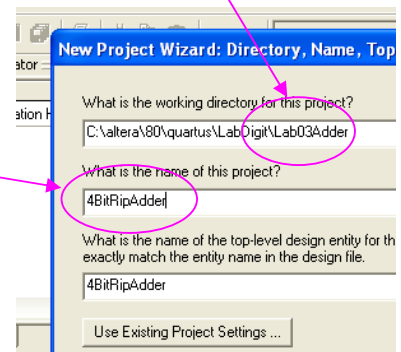เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับการทดลองข้อ 1-3




เนื่องจากมีงานโปรเจกต์ที่เราทำไปในข้อ 1 - 3 ค้างอยู่แล้วโปรแกรมจึงสอบถามว่า เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์อื่นหรือไม่ ?

ให้เลือก NO

ดังรูปที่ 8

รูปที่ 8

 


จากนั้นก็ดำเนินการต่อไปจนเสร็จขั้นตอนของการสร้างโปรเจกต์ตามปกติ

6. ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างวงจร 4bit Ripple Adder โดยไปที่เมนู

File >> New >> Block Diagram/Schematic file


ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9

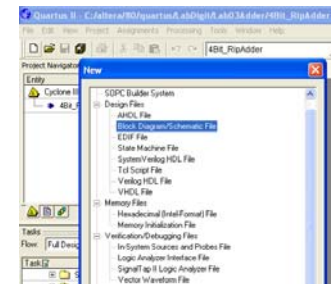

7. ทำการเลือกอุปกรณ์ลอจิกจากไอคอนเครื่องมือ Symbol Tool โดยเปิดหน้าต่าง Symbol ขึ้นมา ดังรูปที่ 10



รูปที่ 10

 

กดปุ่ม work space list ที่อยู่ในหน้าต่างย่อยชื่อ Name จะปรากฏหน้าต่าง แสดง symbol files ขึ้นมาดังรูปที่ 11 ให้เลือกไฟล์ FullAdder.bsf ซึ่งเป็นงานจากการสร้างไว้เสร็จแล้วในขั้นตอนที่ 1-3

เมื่อกดปุ่ม Open จะปรากฏรูปอุปกรณ์ FullAdder ขึ้นมาดังรูปที่ 12


รูปที่ 12

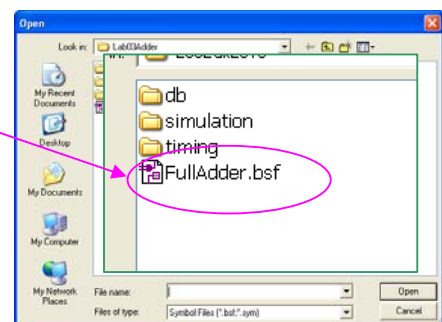 

รูปที่ 11



 
- ให้สร้างวงจรของ “4BitRipAdder” ขึ้นมาดังรูปที่ 13 และตั้งชื่อสายสัญญาณ (ดูวิธีการทำได้ในกล่องข้อความด้านล่าง) ที่ขา Cout เป็น CY3 ,CY2 , CY1 แล้วทำการคอมไพล์
- ทำการสร้าง symbol ของ 4BitRipAdder (ให้ทำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 3) เพื่อไว้ในตอนท้ายการทดลอง




รูปที่ 13

วิธีการตั้งชื่อให้กับสายสัญญาณ (Optional : ไม่ตั้งชื่อสายสัญญาณก็ได้)

 - ใช้เมาส์คลิกที่สายสัญญาณที่ต้องการ จนสีเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงิน
- ยังให้เมาส์ชี้ที่สายเช่นเดิมแต่คลิกปุ่มขวา จะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เลือกดังรูปที่ 14
- เลือก Property และตั้งชื่อสายตัวนำดังในรูปที่ 15



รูปที่ 15

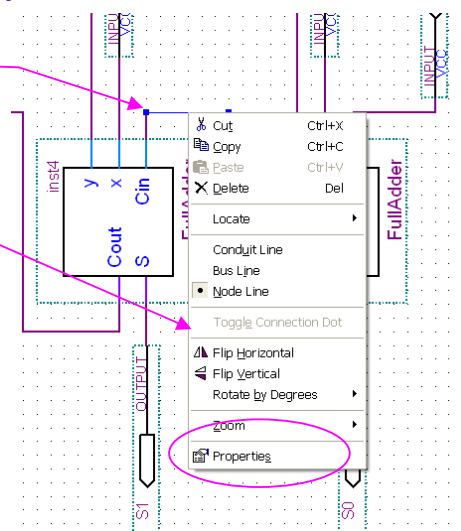

รูปที่ 14




## 10. กำหนดแผนภาพทางเวลาดังรูปที่ 16

- กราฟของ  $X_3X_2X_1X_0$  ค่าเริ่มจาก 0000 ไปจนถึง 1111 ส่องรอบ (  $X_0$  มี period = 100ns)
- ค่า  $Y_3Y_2Y_1Y_0 = 1010$  ในรอบแรก เป็น 0101 ในรอบที่สอง
- ค่าของ Carry\_in = '0' ในรอบแรก และเป็น '1' ในรอบที่ 2

## 11. จำลองการทำงานในโหมด Functional mode และบันทึกผลลัพธ์ที่ได้ลงในกราฟรูปที่ 16


เปลี่ยนจำลองการทำงานเป็นโหมด Timing mode และบันทึกผลลัพธ์ที่ได้ลงในกราฟรูปที่ 17

ผลจำลองการทำงานในโหมด Functional mode

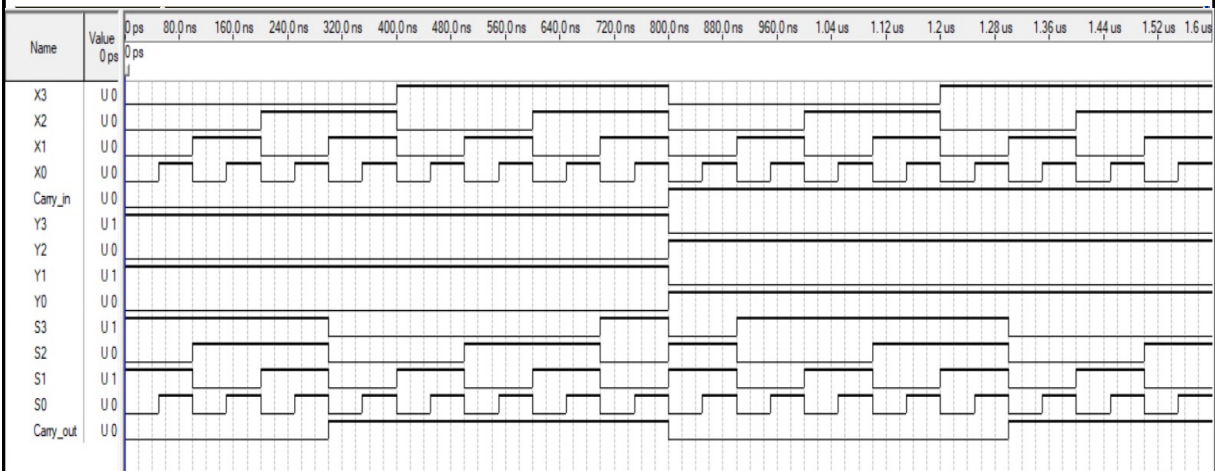

รูปที่ 16

ผลจำลองการทำงานในโหมด Timing mode

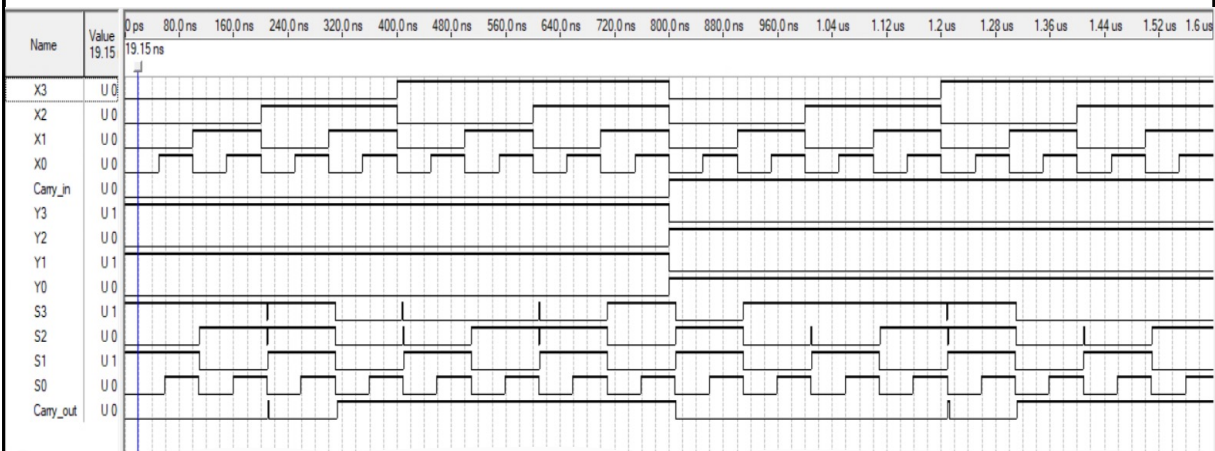

รูปที่ 17

จากรูปที่ 17 ผลลัพธ์ของการบวกที่ถูกต้องเกิดขึ้นช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงค่าของอินพุต (ให้ดูขยายดูกราฟอย่างละเอียด)

ก) ได้ผลบวกที่ถูกต้องโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเมื่อ

$$X_3X_2X_1X_0 = 0001 \quad Y_3Y_2Y_1Y_0 = 1010 \quad \text{Carry}_{in} = 0 \quad \text{ด้วยเวลา } 8.91 \text{ ns}$$

ข) ได้ผลบวกที่ถูกต้องโดยใช้เวลามากที่สุดเมื่อ


$$X_3X_2X_1X_0 = 0110 \quad Y_3Y_2Y_1Y_0 = 1010 \quad \text{Carry}_{in} = 0 \quad \text{ด้วยเวลา } 11.817 \text{ ns}$$



 
## คำแนะนำ

กราฟของ  $X_3X_2X_1X_0$  ,  $Y_3Y_2Y_1Y_0$  ,  $S_3S_2S_1S_0$  ในรูปที่ 16 และ 17 ในตอนนี้จะแสดงเป็นกราฟแบบดิจิทัล (สัญญาณละ 1 เส้นกราฟ) ของแต่ละบิตอยู่ในอีกทางหนึ่งเราสามารถมองเป็นเลขขนาด 4 บิตได้ (เช่นเป็น X และมีการเรียงบิตกันตามลำดับของค่านัยสำคัญอยู่แล้ว) ดังนั้นเราจะลองทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรูปกราฟที่เดิมแสดงค่าแบบ Binary เพียงเส้นละ 1 บิตให้เป็นรูปแบบเลขฐาน 16 ในกราฟเดียว หรือเป็นกราฟแบบเลขฐาน 16 โดยทำได้ดังนี้


- 1 ทำการรวมกลุ่มของกราฟแบบไบนารีของ  $X_3X_2X_1X_0$  ด้วยการกดปุ่ม shift บนแป้นพิมพ์แล้วใช้เมาส์กดเลือกที่  $X_3$  ,  $X_2$  ,  $X_1$  และ  $X_0$  ตามลำดับจะปรากฏแถบสีน้ำเงินขึ้นบนสัญญาณที่ถูกเลือกดังรูปที่ 18
- 2 ใช้เมาส์ชี้ไว้บนพื้นที่แถบสีน้ำเงิน และคลิกเมาส์ปุ่มขวาจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาดังรูปที่ 19
- 3 ตั้งชื่อกลุ่มกราฟของสัญญาณชุดนี้ให้ชื่อ X และเลือกแสดงค่าระบบเลขเป็นแบบเลขฐาน Radix: Hexadecimal ดังรูปที่ 20
- 4 สัญญาณอื่นๆ ที่เหลือก็ทำเช่นเดียวกัน
- 5 ผลที่ได้คือกราฟที่แสดงจะเปลี่ยนค่าไปจากเดิมโดยแสดงค่าเป็นตัวเลขฐาน 16 ทำให้สามารถอ่านค่าได้ง่ายขึ้นดังรูปที่ 21




รูปที่ 18

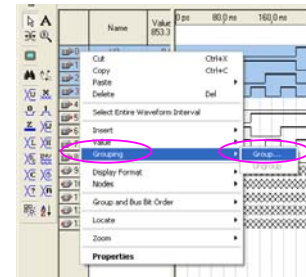

รูปที่ 19

 

รูปที่ 20

 

รูปที่ 21


## การทดลองตอนที่ 2

วงจรบวกเลขฐานสิบแบบ One-digit BCD Adder ขนาด 1 หลัก

12. ให้ทำการ**ปิดโปรเจกต์เดิมก่อน** (เริ่มต้นเหมือนสร้างโปรเจกต์ใหม่) จะทำการทดลองต่อไปโดยเข้าไปที่เมนู

File >> Close Project

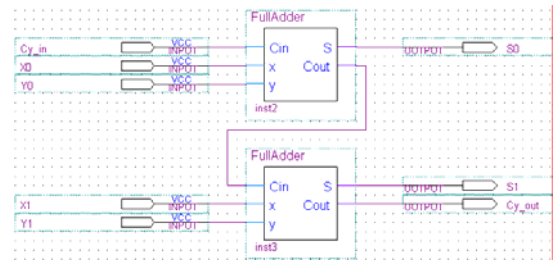13. ทำการสร้างวงจรบวกเลข 2-bit ในรูปที่ 22 โดยใช้ชื่อโปรเจกต์เป็น 2bitAdder และ**เก็บงานโปรเจกต์ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ 4BitRipAdder** (จากการทดลองตอนที่ 1) ส่วนวิธีการสร้างก็ทำขั้นตอนแบบเดียวกันกับในข้อที่ 5-9



รูปที่ 22






และให้สร้าง symbol file ของวงจรด้วย (ทำขั้นตอนตามข้อ 3) เพื่อจะนำไปใช้ในข้อที่ 14 ต่อไป  
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้ทำการปิดโปรเจกต์ก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป

**คำแนะนำ** ในขั้นนี้จะ Quartus II จะสร้างอุปกรณ์สำหรับบวกเลขไบนารีขนาด 2 บิตซึ่งมี symbol ดังรูปที่ 23 เก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราทำงานมาแต่แรกแล้วหากแต่ น.ศ. จะยังไม่เห็นจนกว่าจะดำเนินการทดลองในขั้นตอนถัดจากนี้ไปซึ่งจำเป็นต้องเปิดโปรเจกต์ขึ้นใหม่ก่อน

รูปที่ 23

 


14. ให้ทำการสร้างวงจรบวกเลขแบบ One-digit BCD Adder ที่เขียนไว้ในรูปที่ 24 โดยมีลำดับดังนี้

a) ให้ทำการปิดโปรเจกต์เดิมก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป โดยเข้าไปที่เมนู

**File >> Close Project**

b) จากนั้นให้สร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ ชื่อ **BCD\_Adder** โดยยังคงเก็บงานโปรเจกต์นี้ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ 4BitRipAdd และ 2bitAdder (งานของข้อ 1 -13)

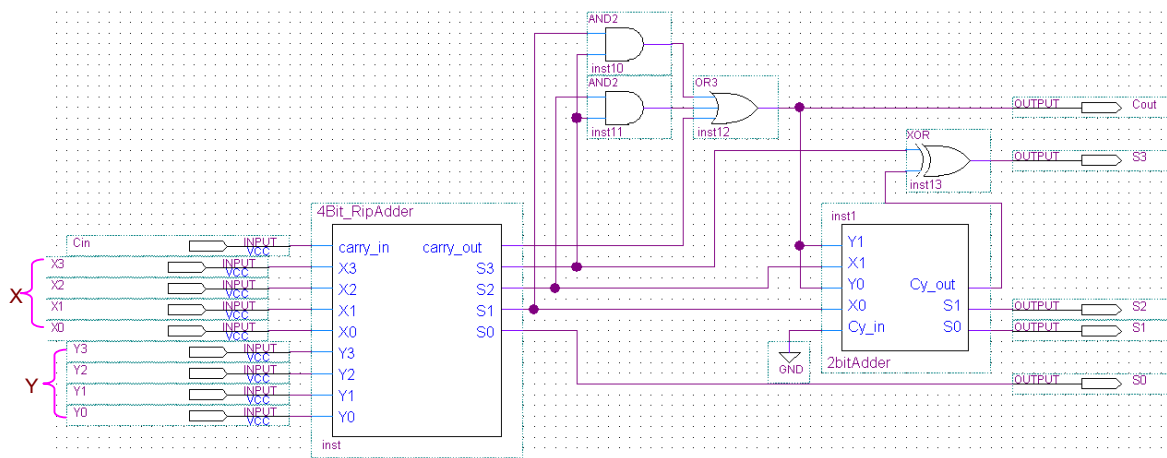c) สร้างไฟล์สำหรับเขียนวงจรขึ้นใหม่ชื่อ **BCD\_Adder** เช่นเดียวกับชื่อของโปรเจกต์ นำอุปกรณ์ **4BitRipAdd** และ **2bitAdder** ที่ได้สร้างไว้แต่แรกมาใช้ในวงจร



Input X , Y : เป็นเลขฐานสิบ (BCD) แต่เขียนแทนด้วยระบบไบนารีขนาด 4 บิต (0000,0001, ... , 1000, 1001)

Cin : เป็นเลขตัวทด ทางด้านอินพุต (มีค่า '0' หรือ '1')

Output S (S<sub>3</sub>S<sub>2</sub>S<sub>1</sub>S<sub>0</sub>) : เป็นเลขฐานสิบ (BCD) แต่เขียนแทนด้วยระบบไบนารีขนาด 4 บิต (0000,0001, ... , 1000, 1001)

Cout : เป็นเลขตัวทด ทางด้านเอาท์พุต (มีค่า '0' หรือ '1')

รูปที่ 24

15. คอมพิวเตอร์และจำลองการทำงาน โดยจัดให้แผนภาพทางเวลา (Timing diagram) เป็นดังนี้

- จัดกลุ่มของสัญญาณให้เป็น **X, Y** และ **BCD\_S** เพื่อให้อ่านค่าแบบเลขฐานสิบได้ดังรูปที่ 25
- สัญญาณ Cin ให้เป็นแบบสัญญาณ clock (มีค่า '1' และ '0' สลับกัน) มี Period 320 ns
- สัญญาณ X ให้เป็นจำนวนนับ (Count) เพิ่มครั้งละ 1 ทุกๆ 100 ns เริ่มต้นนับที่เวลา t = 0 ns
- สัญญาณ Y ให้เป็นจำนวนนับ (Count) เพิ่มครั้งละ 1 ทุกๆ 100 ns เริ่มต้นนับที่เวลา t = 50 ns



- จำลองการทำงานในโหมด Functional mode และบันทึกผลจำลองการทำงานลงในกราฟรูปที่ 25
- จำลองการทำงานในโหมด Timing mode และบันทึกผลจำลองการทำงานลงในกราฟรูปที่ 26

รูปที่ 25

## ผลจำลองการทำงานในโหมด Functional mode



### ผลจำลองการทำงานในโหมด Timing mode




รูปที่ 26

ก) เกิดขึ้นเร็วที่สุดเมื่อ  $X = 1$   $Y = 0$   $CY_{in} = 0$  ด้วยเวลา 9.041 ns

ข) เกิดขึ้นช้าที่สุดเมื่อ  $X = 4$   $Y = 4$   $CY_{in} = 0$  ด้วยเวลา 12.101 ns

 ค) ให้ขยายรายละเอียดของกราฟกรณีที่ซ้ำที่สุดตาม ข) และเขียนสรุปอย่างละเอียด



ง) จากรูปกราฟที่ น.ศ. วาดถ้าเริ่มนับจากจุดที่สัญญาณอินพุตมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ้นสุดจุดที่ได้ค่าผลบวกที่ถูก  
ต้อง มีการเปลี่ยนแปลงของค่าผลลัพธ์ BCD S ทั้งหมด 8 ครั้ง มีค่าเท่าใดบ้าง .....

(น.ศ.สามารถใช้คอร์เซอร์เลื่อนไปวางไว้ตรงจุดที่ต้องการ ค่าของ BCD S จะแสดงขึ้นที่ขอบกราฟด้านซ้าย)

$BCD_S = 7$	$BCD_S = 8$
$BCD_S = 6$	$BCD_S = 10$
$BCD_S = 4$	$BCD_S = 8$
$BCD_S = 0$	$BCD_S = 12$

ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม..... /...../.....





## การทดลองตอนที่ 3 สร้างวงจรบวกเลขด้วยภาษา VHDL :

### ตอนที่ 3-1 วงจรบวกเลข 4-bit Adder

16. ให้เขียนภาษา VHDL เพื่อสร้างวงจรบวกเลข Full Adder ขึ้นมาก่อน ดังแสดงในรูปที่ 27 โดยดำเนินการดังนี้

- ให้สร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ชื่อ **fulladd**
- ใช้ Text editor สร้างไฟล์ชื่อ **fulladd.vhd** และเก็บงานนี้ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับการทดลองก่อนหน้านี้ จากนั้นทำการคอมไพล์
- ให้ทำการสร้าง **symbol file**
- ปิดโปรเจกต์ไฟล์ โดยเข้าไปที่เมนู **File >> Close Project** ก่อนที่จะทำการทดลองขั้นตอนต่อไป

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY fulladd IS
    PORT ( Cin, x, y      : IN  STD_LOGIC ;
          s, Cout         : OUT STD_LOGIC ) ;
END fulladd ;

ARCHITECTURE LogicFunc OF fulladd IS
BEGIN
    s <= x XOR y XOR Cin ;
    Cout <= (x AND y) OR (Cin AND x) OR (Cin AND y) ;
END LogicFunc ;
```

รูปที่ 27

17. ให้เขียนภาษา VHDL เพื่อสร้างวงจรบวกเลข 4 บิตดังแสดงในรูปที่ 28 โดยดำเนินการดังนี้

- สร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ชื่อ **adder4**
- ใช้ Text editor สร้างไฟล์ชื่อ **add4.vhd** และให้เก็บงานนี้ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับการทดลองในข้อ 16 หากไม่เช่นนั้นจะคอมไพล์คำสั่ง COMPONENT ไม่ได้
- จากนั้นให้ทำการสร้าง **symbol file** ขึ้นมาเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการทดลองต่อไป

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;

ENTITY adder4 IS
    PORT ( CY_in      : IN  STD_LOGIC ;
          x3, x2, x1, x0 : IN  STD_LOGIC ;
          y3, y2, y1, y0 : IN  STD_LOGIC ;
          s3, s2, s1, s0 : OUT STD_LOGIC ;
          Cout         : OUT STD_LOGIC ) ;
END adder4 ;

ARCHITECTURE Structure OF adder4 IS
    SIGNAL c1, c2, c3 : STD_LOGIC ;
    COMPONENT fulladd
        PORT ( Cin, x, y      : IN  STD_LOGIC ;
              s, Cout         : OUT STD_LOGIC ) ;
    END COMPONENT ;
BEGIN
    stage0: fulladd PORT MAP ( CY_in, x0, y0, s0, c1 ) ;
    stage1: fulladd PORT MAP ( c1, x1, y1, s1, c2 ) ;
    stage2: fulladd PORT MAP ( c2, x2, y2, s2, c3 ) ;
    stage3: fulladd PORT MAP (
        Cin => c3, Cout => Cout, x => x3, y => y3, s => s3 ) ;
END Structure ;
```

รูปที่ 28


18. สร้างไฟล์แผนภาพทางเวลา (Timing diagram) ทำการจัดกลุ่มสัญญาณให้เป็นกลุ่มเลขไบนารี 4 บิต (nibble) **X, Y** และ **S** สำหรับอ่านค่าแบบเลขฐานสิบหก ดังรูปที่ 29

- 1) จำลองการทำงานในโหมด Functional mode บันทึกผลลงในกราฟรูปที่ 29
- 2) จำลองการทำงานในโหมด Timing mode บันทึกผลลงในกราฟรูปที่ 30




## บันทึกผลการทดลอง

ผลจำลองการทำงานในโหมด Functional mode

 

รูปที่ 29

ผลจำลองการทำงานในโหมด Timing mode

 

รูปที่ 30

จากรูปที่ 30 ผลลัพธ์ของการบวกที่ถูกต้องเกิดขึ้นช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงค่าของอินพุต (ให้ดูขยายดูกราฟอย่างละเอียด)

ก) ได้ผลบวกที่ถูกต้องโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเมื่อ


$$X_3X_2X_1X_0 = 0001 \quad Y_3Y_2Y_1Y_0 = 0000 \quad C_{in} = 0 \quad \text{ด้วยเวลา } 8.392 \text{ ns}$$

ข) ได้ผลบวกที่ถูกต้องโดยใช้เวลามากที่สุดเมื่อ

$$X_3X_2X_1X_0 = 0110 \quad Y_3Y_2Y_1Y_0 = 0101 \quad C_{in} = 1 \quad \text{ด้วยเวลา } 10.722 \text{ ns}$$

ค) เปรียบเทียบค่าเวลาหน่วง (delay time) จากข้อ ก) ข) ของรูปที่ 17 และรูปที่ 30 มีค่าต่างกันคิดเป็นร้อยละ  $\% \text{ Delay max} = 10.21 \%$  ,  $\% \text{ Delay min} = 0.17 \%$

 ง) ให้เขียนวงจรบวกที่ได้จากการคอมไพล์โปรแกรม (ดูในเมนู Tool >> Netlist viewer >> RTL Viewer)



ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม..... /..... /.....



## ตอนที่ 3-2 วงจรบวกเลขแบบ BCD Adder ขนาด 1 หลัก

การทำงานของวงจรบวกเลขแบบ BCD ในรูปที่ 31 เขียนอธิบายพฤติกรรมของโครงสร้างนี้ด้วยภาษา VHDL จะได้เป็นโปรแกรมดังในรูปที่ 32


19. ให้ น.ศ. ดำเนินการทดลองดังต่อไปนี้

- ปิดโปรเจกต์เดิม (งานของข้อ 16-18)
- ให้สร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ชื่อ bcd
- ใช้ Text editor สร้างไฟล์ชื่อ bcd.vhd และเก็บงานนี้ไว้ในโฟลเดอร์เดิม จากนั้นก็ทำการคอมไพล์

```
LIBRARY ieee ;
USE ieee.std_logic_1164.all ;
USE ieee.std_logic_unsigned.all ;

ENTITY BCD IS
    PORT ( X, Y : IN      STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
          CY_in : IN      STD_LOGIC;
          C_out : OUT     STD_LOGIC;
          S     : OUT     STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) );
END BCD ;

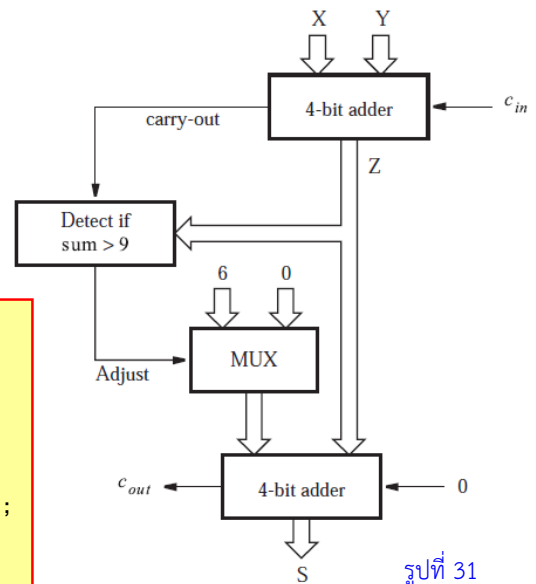ARCHITECTURE Behavior OF BCD IS
    SIGNAL Z : STD_LOGIC_VECTOR(4 DOWNTO 0) ;
    SIGNAL Adjust : STD_LOGIC ;
BEGIN
    Z <= ('0' & X) + Y + CY_in;
    Adjust <= '1' WHEN Z > 9 ELSE '0' ;
    S <= Z WHEN (Adjust = '0') ELSE Z + 6 ;
    C_out <= Adjust;
END Behavior ;
```



รูปที่ 31

รูปที่ 32

20. สร้างไฟล์แสดงแผนภาพทางเวลา (Timing diagram) โดยกำหนดดังนี้

X และ Y เป็นสัญญาณแบบ Count value (ปุ่มตัว C ที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายของหน้าต่าง)


X เริ่มนับจาก 0 ที่เวลา t = 0 เพิ่มครั้งละ 1 ทุกๆ 100 ns

Y เริ่มนับจาก 0 ที่เวลา t = 50 ns เพิ่มครั้งละ 1 ทุกๆ 100 ns

จำลองการทำงานในโหมด Functional บันทึกผลลงในกราฟรูปที่ 33 และจำลองการทำงานในโหมด Timing บันทึกผลลงในกราฟรูปที่ 34

## บันทึกผลการทดลอง


ผลจำลองการทำงานในโหมด Functional mode

 

รูปที่ 33



ผลจำลองการทำงานในโหมด Timing mode

 

รูปที่ 34

จากรูปที่ 34 ผลลัพธ์ของการบวกที่ถูกต้องเกิดขึ้นช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงค่าของอินพุต (ให้ดูขยายดูกราฟอย่างละเอียด)

ก) ได้ผลบวกที่ถูกต้องโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเมื่อ

$$X_3X_2X_1X_0 = 0016 \quad Y_3Y_2Y_1Y_0 = 0001 \quad CY\_in = 1 \quad \text{ด้วยเวลา } 8.848 \text{ ns}$$


ข) ได้ผลบวกที่ถูกต้องโดยใช้เวลามากที่สุดเมื่อ

$$X_3X_2X_1X_0 = 0100 \quad Y_3Y_2Y_1Y_0 = 0011 \quad CY\_in = 0 \quad \text{ด้วยเวลา } 11.286 \text{ ns}$$

ค) เปรียบเทียบค่าเวลาหน่วง (delay time) จากข้อ ก) ข) ของรูปที่ 17 และรูปที่ 34 มีค่าต่างกันคิดเป็นร้อยละ

$$\% \text{ Delay time, max} = 4.7\%, \quad \% \text{ Delay time, min} = 0.75\%$$

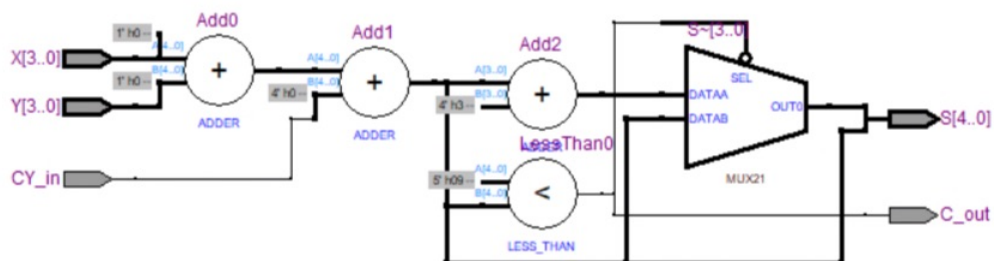ง) ให้เขียนวงจรบวกที่ได้จากการคอมไพล์โปรแกรม (ดูในเมนู Tool >> Netlist viewer >> RTL Viewer)



ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม..... /...../.....

งานมอบหมายท้ายการทดลอง

(ให้เขียนลงบนกระดาษ A4 ที่มีเส้นบรรทัดและรวมใส่ท้ายเอกสารการทดลอง ส่งอาจารย์ผู้สอนในคราวถัดไป)

1. ให้สรุปความรู้ที่ได้จากการทดลองนี้
2. ให้อธิบายสรุปเรื่องปัญหาด้านเวลาหน่วง (Time delay) ที่เกิดในวงจรบวกแบบ Ripple Adder

1. ให้สรุปความรู้ที่ได้จากการทดลองนี้
2. ให้อธิบายสรุปเรื่องปัญหาด้านเวลาหน่วง (Time delay) ที่เกิดในวงจรบวกแบบ Ripple Adder

นายโสมบ คุ้มสมบูรณ์  
๒๐๓๓๓๓๓๓ sec.7

1. ให้สรุปความรู้ที่ได้จากการทดลองนี้.

ตอบ ได้ฝึกการสร้าง Symbol เพื่อสรุปวงจรนี้ขึ้นและถ่ายเอกสารมาไว้ รวมถึงการเขียน VHDL ไว้ เพื่อนำมาใช้ในการอื่น ๆ เป็นการประหยัดเวลาในการเขียนทุกครั้ง หากเราส่งไอ้ วงจรเดิมซ้ำ ๆ ในงานอื่น ๆ.

2. ให้อธิบายสรุปเรื่องปัญหาด้าน Time Delay ที่เกิดในวงจร Ripple Adder

ตอบ วงจรบวกแบบ Ripple ไม่สามารถบวกเลขพร้อมกันหลาย Bit ในเวลาเดียว ก็ได้ เนื่องจาก วงจร Full adder นั้นต้องได้ค่าจาก Input C in ซึ่งเมื่อค่าจาก Cout ของวงจรก่อนหน้าก่อนจึงจะทำการบวกได้, ดังนั้นจึงทำให้ค่า Output นั้นมีค่า Delay time สะสมไปเรื่อย ๆ จึงทำให้วงจรนี้มีค่า Delay time ค่อนข้างสูง