



ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ภาคการศึกษาที่ 1.....ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชา 010113026 ชื่อวิชา Digital Laboratory

ตอนเรียน 4.....หมายเลขโต๊ะ.....

รหัสนักศึกษา.....620107631188

ชื่อ-นามสกุล.....ทพ.โสมภณ สุขสมบัติ

อาจารย์ผู้สอน.....CSP

เวลาที่ทำการทดลอง 13.00-16.00 วันที่.....

การทดลองที่ 4

Combinational-Circuit Building Block

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของวงจรลอจิกเกตได้
2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการสร้างอุปกรณ์ที่ซับซ้อน โดยอาศัยการต่อวงจรด้วยเกตพื้นฐาน
3. เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะพื้นฐานของ มัลติเพล็กซ์เซอร์ ดีมัลติเพล็กซ์เซอร์
4. เพื่อให้เข้าใจคุณลักษณะพื้นฐานของ เอนโคเดอร์ ดีโคเดอร์
5. เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของตัวเปรียบเทียบ 4-bit Comparator

เครื่องมือและอุปกรณ์


1. ระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งโปรแกรม Quartus II เวอร์ชัน 8.0 (Student Edition) ขึ้นไป

การทดลองตอนที่ 1 หลักการทำงานของมัลติเพล็กซ์เซอร์ 4-to-1 Multiplexer

คำแนะนำ: ในการทดลองนี้ จะเป็นมีรูปแบบ เป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเพื่อหาคำตอบโปรแกรมเก่า ไว้เป็นขั้นๆ เช่นในข้อ 1-3 เราจะสร้างอุปกรณ์ชื่อ MUX4to1 ขึ้นมา

คำสั่งการทดลอง

 1. ให้ น.ศ. สร้างไฟล์เตอร์สำหรับเก็บงานชิ้นใหม่เพื่อเก็บงานที่จะทดลองในการทดลองนี้ชื่อ “Lab04Combicc” จากนั้นให้สร้างโปรเจกต์ชื่อ “Mux4to1” ขึ้นมา ดังรูปที่ 1 ให้ใช้ชิพ EP3C10E144C8



รูปที่ 1

2. เขียนวงจรมัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 4-to-1


ดังรูปที่ 2 ด้วย Graphic Editor Tool

- ทำการคอมไพล์วงจรให้เรียบร้อย

- สร้าง symbol ของวงจร โดยไปที่เมนู

File >> create/update

>> Create symbol file for current file

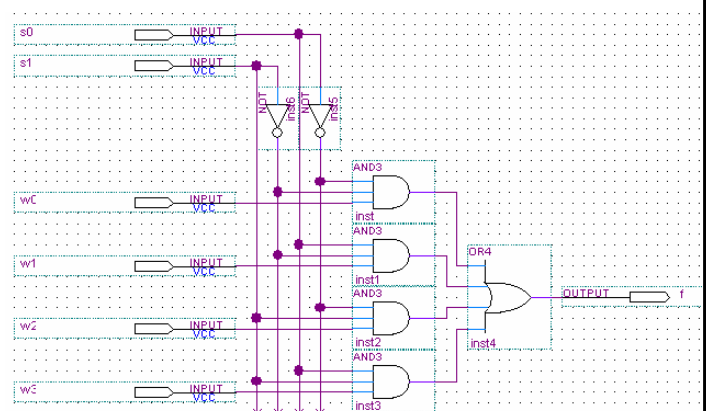

รูปที่ 2

3. สร้างไฟล์แสดงแผนภาพทางเวลา (Timing diagram)

ตั้งค่า End Time = 1.0 us และ Grid Size = 1 ns (ดูในเมนู Edit >> End time)



4. กำหนดสัญญาณอินพุต w0, w1, w2 และ w3 ให้มีรูปคลื่นเป็นแบบสัญญาณนาฬิกา โดยสัญญาณและเลือกที่แถบเครื่องมือสร้างรูปคลื่น ดังรูปที่ 3a จากนั้นกำหนดค่าต่างๆตามรูปที่ 3b, 3c, 3d, และ 3e ตามลำดับ

ค่าพารามิเตอร์ของ w0

Time range
Start time: 0 ps
End time: 0.25 us
Base waveform on: Clock settings
Time period: 25.0 ns
Offset: 0.0 ns
Duty cycle (%): 30

รูปที่ 3b

ค่าพารามิเตอร์ของ w1

Time range
Start time: 0.25 us
End time: 0.50 us
Base waveform on: Clock settings
Time period: 50.0 ns
Offset: 0.0 ns
Duty cycle (%): 80

รูปที่ 3c

ค่าพารามิเตอร์ของ w2


Time range
Start time: 500 ns
End time: 0.750 us
Base waveform on: Clock settings
Time period: 75.0 ns
Offset: 0.0 ns
Duty cycle (%): 50

รูปที่ 3d

ค่าพารามิเตอร์ของ w3

Time range
Start time: 25 ns
End time: 1.0 us
Base waveform on: Clock settings
Time period: 50.0 ns
Offset: 0.0 ns
Duty cycle (%): 80


รูปที่ 3e

 

รูปที่ 3a

5. กำหนดของ s0 และ s1 ให้มีรูปคลื่นแบบนาฬิกาดังรูปที่ 4
s0 : Period = 500 ns s1 : Period 1000 ns
6. จำลองการทำงานในโหมด Functional บันทึกผลในกราฟรูปที่ 4

บันทึกผลการทดลอง

 

รูปที่ 4

- เมื่อ s1 = '0' s0 = '0' สัญญาณที่ปรากฏที่เอาต์พุต f มีรูปร่างเหมือนสัญญาณ (อินพุต) w0
เมื่อ s1 = '0' s0 = '1' สัญญาณที่ปรากฏที่เอาต์พุต f มีรูปร่างเหมือนสัญญาณ (อินพุต) w1
เมื่อ s1 = '1' s0 = '0' สัญญาณที่ปรากฏที่เอาต์พุต f มีรูปร่างเหมือนสัญญาณ (อินพุต) w2
เมื่อ s1 = '1' s0 = '1' สัญญาณที่ปรากฏที่เอาต์พุต f มีรูปร่างเหมือนสัญญาณ (อินพุต) w3

สมการของ f =
$$\bar{s}_1 \bar{s}_0 w_0 + \bar{s}_1 s_0 w_1 + s_1 \bar{s}_0 w_2 + s_1 s_0 w_3$$

หาสัญญาณ s1 s0 ของอุปกรณ์ที่ชื่อ Mux4to1 มีหน้าที่อะไร เป็น selector ทำหน้าที่เลือกสัญญาณ Input ให้แสดงผลลัพธ์ Output
ให้อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ชื่อ Mux4to1 Input w[0..1] ถูกเชื่อมเข้ากับ logic gate AND และ selector s0, s1 เป็นตัวกำหนดค่า Input ที่แสดงผลลัพธ์ Output
ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม..... /...../.....




การทดลองตอนที่ 2 หลักการทำงานของ 2-to-4 Decoder

7. ให้ปิดโปรเจกต์เดิม
8. สร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อ “2to4Decoder” โดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิม(ข้อที่ 1 – 6) ใช้ชิพ EP3C10E144C8
9. ใช้ Graphic Editor Tool เขียนวงจรดีคิเตอร์ขนาด 2-to-4 ดังรูปที่ 5 เก็บไว้ในไฟล์ชื่อเดียวกันกับโปรเจกต์แล้วทำการคอมไพล์ให้เรียบร้อย
10. สร้าง symbol file ของวงจร

File >> create/update

>> Create symbol file for current file

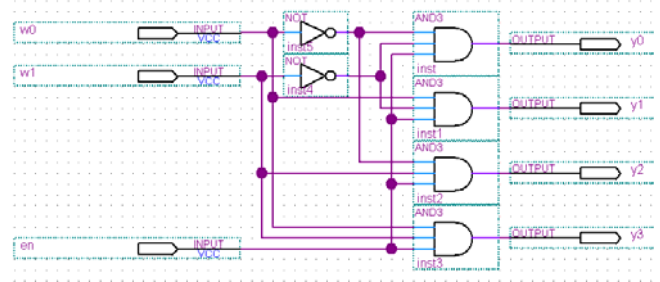


รูปที่ 5

11. สร้างไฟล์แสดงแผนภาพทางเวลา กำหนดค่าของพารามิเตอร์แสดงผลจำลองการทำงานโดยให้มีค่าดังนี้
 - End Time = 500 ns Grid Size = 1 ns (ดูที่เมนู Edit >> Grid size)
 - กำหนดสัญญาณอินพุต En, w0 และ w1 ให้มีรูปคลื่นดังในรูปที่ 6 โดย
 - En กำหนดให้ Start time = 10 ns , Period = 400 ns Duty Cycle[%] = 50
 - w1 กำหนดให้ Start time = 0 ps , Period = 200 ns Duty Cycle[%] = 50
 - w0 กำหนดให้ Start time = 0 ps , Period = 100 ns Duty Cycle[%] = 50

12. ให้ทำการจำลองการทำงานโหมด Functional mode บันทึกผลลงในกราฟรูปที่ 6

บันทึกผลการทดลอง

 

รูปที่ 6

เมื่อ $w1 = '0'$ $w0 = '0'$ สัญญาณ y_0 เป็นเอาต์พุตที่ถูกเลือก (ค่าเป็น '1' เพียงตัวเดียวจากทั้งหมด 4 ตัว)
 เมื่อ $w1 = '0'$ $w0 = '1'$ สัญญาณ y_1 เป็นเอาต์พุตที่ถูกเลือก (ค่าเป็น '1' เพียงตัวเดียวจากทั้งหมด 4 ตัว)
 เมื่อ $w1 = '1'$ $w0 = '0'$ สัญญาณ y_2 เป็นเอาต์พุตที่ถูกเลือก (ค่าเป็น '1' เพียงตัวเดียวจากทั้งหมด 4 ตัว)
 เมื่อ $w1 = '1'$ $w0 = '1'$ สัญญาณ y_3 เป็นเอาต์พุตที่ถูกเลือก (ค่าเป็น '1' เพียงตัวเดียวจากทั้งหมด 4 ตัว)

$$\text{สมการของเอาต์พุต} = \begin{array}{l} y_0 = \bar{w}_1 \bar{w}_0 en \\ y_1 = \bar{w}_1 w_0 en \\ y_2 = w_1 \bar{w}_0 en \\ y_3 = w_1 w_0 en \end{array}$$



ขาสัญญาณ w1 w0 ของอุปกรณ์ที่ชื่อ 2to4Decode มีหน้าที่อะไร *เป็นขาที่กำหนดค่า Output*
ที่จ: แสดงผล *จึงจะวัด Output ได้เพียงอย่างเดียว*

ให้อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ชื่อ 2to4Decode *ที่ Input w₁ w₀ เป็นตัวกำหนด*
ค่า Output ที่ต้องได้แสดงผล *และที่ En ชื่อ Enable เป็นตัวกำหนดการทำงานของวงจร*
นี้ โดยที่ output จ: แสดงผลได้เพียง 1 เดียว ไม่สามารถแสดงผลพร้อมกันได้

จากผลการทดลองในรูปที่ 6 ให้เขียนตารางความจริง

En	w1	w0	y0	y1	y2	y3
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	0	0	0

ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม /...../.....

การทดลองตอนที่ 3 หลักการทำงานของ 1-to-4 Demultiplexer


13. ให้ทำการ **ปิดโปรเจกต์** ที่สร้างมาในขั้นตอนที่ 7 – 12 ก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป

14. สร้างโปรเจกต์ชื่อ “1to4Demux” ขึ้นมาใหม่โดย **ให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิม**

ให้ใช้ชิพ EP3C10E144C8 จากนั้นเขียน

วงจรดีมัลติเพล็กซ์ 1-to-4 ในรูปที่ 7

เก็บไว้ในไฟล์ชื่อเดียวกันกับชื่อโปรเจกต์

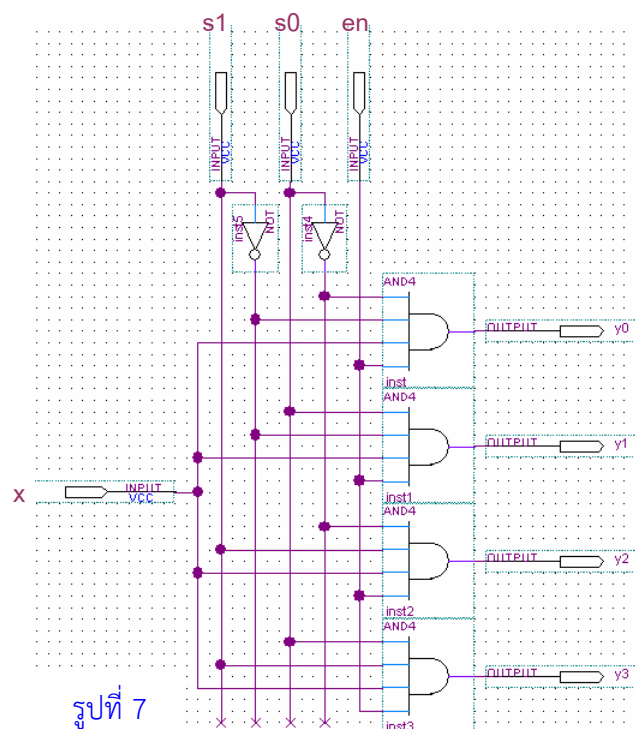

15. ทำการคอมไพล์ พร้อมสร้าง symbol file

File >> create/update


>> Create symbol file for current file

16. สร้างไฟล์แสดงแผนภาพทางเวลาของของสัญญาณ โดยให้ s1 s0 และ en มีรูปคลื่นดังรูปที่ 8

จำลองการทำงานในโหมด Functional mode บันทึกผลการทำงานลงในกราฟรูปที่ 8



บันทึกผลการทดลอง

 

หมายเหตุ : x เป็นสัญญาณแบบร่ายคาบ Period=50 ns, duty cycle=25%

รูปที่ 8

ถ้าสัญญาณขา en = '1' และ

s1 = '0' s0 = '0' สัญญาณจากอินพุตถูกเลือกให้ไปที่ขาเอาต์พุตชื่อ y_0 (มีเพียงขาเดียวจากที่มี 4 ขา)

s1 = '0' s0 = '1' สัญญาณจากอินพุตถูกเลือกให้ไปที่ขาเอาต์พุตชื่อ y_1 (มีเพียงขาเดียวจากที่มี 4 ขา)

s1 = '1' s0 = '0' สัญญาณจากอินพุตถูกเลือกให้ไปที่ขาเอาต์พุตชื่อ y_2 (มีเพียงขาเดียวจากที่มี 4 ขา)

s1 = '1' s0 = '1' สัญญาณจากอินพุตถูกเลือกให้ไปที่ขาเอาต์พุตชื่อ y_3 (มีเพียงขาเดียวจากที่มี 4 ขา)

ถ้าสัญญาณขา en = '0' มีสัญญาณอินพุตไปปรากฏที่เอาต์พุตหรือไม่ ไม่ใช่ เพราะเหตุใด

เพราะ en หรือ enable เป็นขาที่กำหนดการทำงานของวงจร หรือ ข่าย คือ en เลื่อนสวิตช์ไฟ ขา y_0 (en="0") วงจรจะไม่ทำงาน

ขาสัญญาณ s1 s0 อุปกรณ์ที่ชื่อ 1to4Demux มีหน้าที่อะไร

หน้าที่ที่กำหนด Input ที่ต้องการจะแสดงผลที่ output

ขาสัญญาณ en มีหน้าที่อะไร..... เป็นสวิตช์ กำหนดการทำงานของวงจร

อุปกรณ์ที่ชื่อ 1to4Demux มีสมการเอาต์พุตคือ $y_0 = x_0 \bar{s}_1 \bar{s}_0 en$, $y_1 = x_1 \bar{s}_1 \bar{s}_0 en$, $y_2 = x_2 \bar{s}_1 \bar{s}_0 en$, $y_3 = x_3 \bar{s}_1 \bar{s}_0 en$

ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม..... /...../.....

การทดลองตอนที่ 4

หลักการทำงานของ 4-to-2 Priority Encoder

17. ให้ทำการ ปิดโปรเจกต์ ที่สร้างมาในขั้นตอน

ที่ 13 - 16 ก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป


18. สร้างโปรเจกต์ชื่อ "4to2PrioEncode"

ขึ้นมาใหม่โดย ให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิม

เขียนวงจรในรูปที่ 9 บันทึกในไฟล์ชื่อ

เดียวกันกับโปรเจกต์ ทำการคอมไพล์

ให้เรียบร้อย

 

รูปที่ 9




19. สร้าง symbol file เตรียมไว้ใช้งานขั้นตอนต่อไป

File >> create/update >> Create symbol file for current file

20. สร้างไฟล์แสดงแผนภาพทางเวลาของของสัญญาณ โดยให้ w3 w2 w1 w0 มีรูปคลื่นดังรูปที่ 10
จำลองการทำงานในโหมด Functional mode บันทึกผลลงในกราฟรูปที่ 10

รูปที่ 10

บันทึกผลการทดลอง

 

เมื่อ w3='0', w2='0', w1='0', w0='0' ได้เอาท์พุท z = 0 y1= 0 y0=0 ค่าเลขฐานสิบของ y1y0= 0
 เมื่อ w3='0', w2='0', w1='0', w0='1' ได้เอาท์พุท z = 1 y1= 0 y0=0 ค่าเลขฐานสิบของ y1y0= 0
 เมื่อ w3='0', w2='0', w1='1', w0='1' ได้เอาท์พุท z = 1 y1= 0 y0=1 ค่าเลขฐานสิบของ y1y0= 1
 เมื่อ w3='0', w2='1', w1='1', w0='1' ได้เอาท์พุท z = 1 y1= 1 y0=0 ค่าเลขฐานสิบของ y1y0= 2
 เมื่อ w3='1', w2='1', w1='1', w0='1' ได้เอาท์พุท z = 1 y1= 1 y0=1 ค่าเลขฐานสิบของ y1y0= 3
 ค่าของ z จะเป็น '1' เมื่อ *มี Input ตัวใดตัวหนึ่ง หรือมากกว่า มีค่าลอจิกเป็น "1"*
 เป็น '0' เมื่อ *ทุก Input มีค่าลอจิกเป็น "0"*

ให้เปรียบเทียบทั้ง 4 กรณีข้างต้นที่มีค่าของ z = '1'

y1y0 (มีค่าเลขฐานสิบ) = 0 เมื่อมีอินพุตเข้าที่ขา *w0*
 y1y0 (มีค่าเลขฐานสิบ) = 1 เมื่อมีอินพุตเข้าที่ขา *w1*
 y1y0 (มีค่าเลขฐานสิบ) = 2 เมื่อมีอินพุตเข้าที่ขา *w2*
 y1y0 (มีค่าเลขฐานสิบ) = 3 เมื่อมีอินพุตเข้าที่ขา *w3*

ระหว่างอินพุต w3, w2, w1, w0 ขาอินพุตใดที่มีความสำคัญมากที่สุด *w3*
 ขาอินพุตใดที่มีความสำคัญน้อยที่สุด *w0*

ให้อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ Priority Encoder *เป็นวงจรเข้ารหัส ที่จะจัดลำดับความสำคัญ*
ลำดับของ Input ที่เราป้อนค่า โดย Output จะแสดงผลตามลำดับความสำคัญ
ของ Input เช่นเดียวกัน โดยที่ Input ที่มีความสำคัญมากที่สุดจะเป็นตัวกำหนด
ค่าของ Output ✖ ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม..... /...../.....


การทดลองตอนที่ 5 หลักการทำงานของ 4-bit Comparator Circuit

21. ให้ทำการ**ปิดโปรเจกต์**ที่สร้างมาในขั้นตอนที่ 17 – 20 ก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป

22. สร้างโปรเจกต์ชื่อ “4BitComparator” ขึ้นมาใหม่โดย**ให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิม**



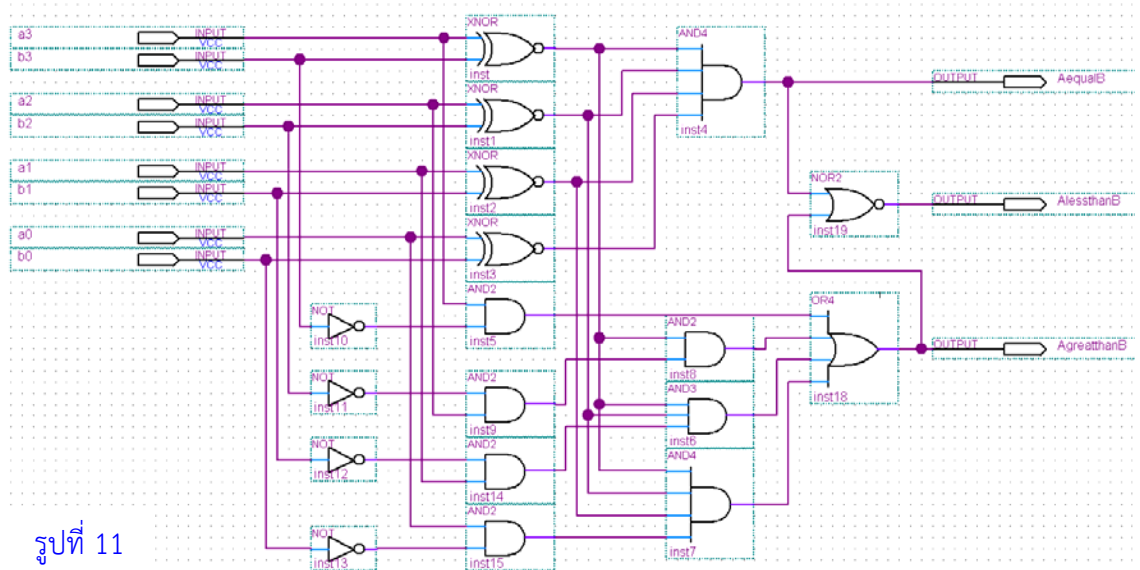
23. สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาให้มีชื่อเดียวกันกับโปรเจกเพื่อเขียนวงจรในรูปที่ 11
24. คอมไพล์และสร้าง symbol file ของวงจรก่อนทำการทดลองขั้นต่อไป



รูปที่ 11

25. สร้างไฟล์แสดงแผนภาพทางเวลาดังรูปที่ 12 โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
- กำหนดค่าของพารามิเตอร์สำหรับแสดงผลจำลองการทำงานโดยให้มีค่าดังนี้
End Time = 1.0 us Grid Size = 1 ns
 - จัดกลุ่มให้แสดงผลเป็นแบบ Hexadecimal โดย
a3, a2, a1, a0 จัดเข้าเป็นกลุ่ม A ให้มีค่าเป็นแบบเลขนับ (Count value, **ดูวิธีทำในหน้าถัดไป**)
เริ่มนับจาก 0 เพิ่มขึ้นครั้งละ 4 ทุกๆ 100 ns
b3, b2, b1, b0 จัดเข้าเป็นกลุ่ม B ให้มีค่าเป็นแบบเลขนับ (Count value)
เริ่มนับจาก 0 เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ทุกๆ 100 ns
26. จำลองการทำงานในโหมด Functional mode และบันทึกผลที่ได้ลงในรูปที่ 12

บันทึกผลการทดลอง

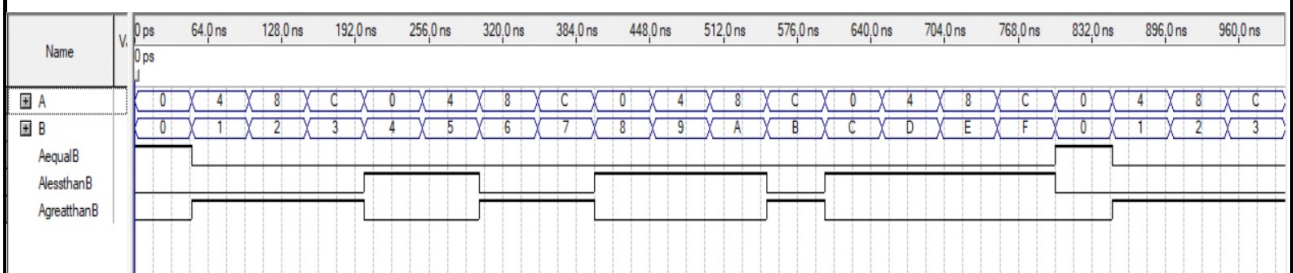

รูปที่ 12

AeqB จะมีสถานะลอจิกเป็น "1" เมื่อ **A มีค่าเท่ากับ B**
จะมีสถานะลอจิกเป็น "0" เมื่อ **A มีค่าไม่เท่ากับ B**
AltB จะมีสถานะลอจิกเป็น "1" เมื่อ **A มีค่าน้อยกว่า B**
จะมีสถานะลอจิกเป็น "0" เมื่อ **A มีค่ามากกว่า B**



AgtB จะมีสถานะลอจิกเป็น “1” เมื่อ A มีค่ามากกว่า B
 จะมีสถานะลอจิกเป็น “0” เมื่อ A มีค่าน้อยกว่า B
 ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม..... /...../.....

วิธีการสร้างสัญญาณแบบระบบเลขนับ (Count value) ตามการทดลองข้อ 25

- 1) ใช้เมาส์เลือกสัญญาณที่ต้องการ เช่นสัญญาณ A จะปรากฏแถบสีน้ำเงินขึ้นที่รูปกราฟของสัญญาณนั้นๆ
- 2) จากนั้นใช้เมาส์คลิกที่แถบเครื่องมือแบบ Count ดังในรูปที่ 13
- 3) จะปรากฏเมนูให้ตั้งค่า สำหรับสัญญาณในรูปที่ 12 ให้กำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

สัญญาณอินพุต A


ที่แทป **Counting** ให้ Start value: **0** , Increment by: **4**

ที่แทป **Timing** ให้ Period: **50 ns**

สัญญาณอินพุต B

ที่แทป **Counting** ให้ Start value: **0** , Increment by: **1**

ที่แทป **Timing** ให้ Period : **50 ns**

 

การทดลองตอนที่ 6 ภาษา VHDL ของอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันการทำงานซับซ้อน

27. ให้เขียนภาษา VHDL ดังในรูปที่ 14 -18

a) ให้สร้างโปรเจกต์ขึ้นใหม่ สำหรับเก็บงาน Designed ของแต่ละรูป และเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์เดิม
 ไฟล์เก็บชิ้นงาน (Designed file) ให้ใช้ชื่อ *****.VHD (***** ดูคำอธิบายของในแต่ละรูป)

b) คอมไพล์และจำลองการทำงานในโหมด **Functional** เปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการออกแบบโดยใช้เกทพื้นฐาน

```

1  --VHDL code for a 4-to-1 multiplexer.
2
3  LIBRARY ieee ;
4  USE ieee.std_logic_1164.all ;
5
6  ENTITY Multiplex4t1 IS
7  =   PORT ( w0, w1, w2, w3 : IN STD_LOGIC ;
8         s      : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
9         f      : OUT STD_LOGIC ) ;
10 END Multiplex4t1 ;
11
12 ARCHITECTURE Behavior OF Multiplex4t1 IS
13 =   BEGIN
14     WITH s SELECT
15         f <=      w0 WHEN "00" ,
16                 w1 WHEN "01" ,
17                 w2 WHEN "10" ,
18                 w3 WHEN OTHERS ;
19 END Behavior ;
    
```

ชื่ออุปกรณ์ : 4-to-1 Multiplexer

ชื่อโปรเจกต์ : Multiplex4t1

ชื่อไฟล์ : Multiplex4t1.vhd

ให้เปรียบเทียบผลการจำลองกับรูปที่ 4

รูปที่ 14



```
1 --VHDL code for a 2-to-4 binary decoder
2
3 LIBRARY ieee ;
4 USE ieee.std_logic_1164.all ;
5
6 ENTITY decoder2t4 IS
7   PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
8         En : IN STD_LOGIC ;
9         y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(0 TO 3) ) ;
10 END decoder2t4 ;
11
12 ARCHITECTURE Behavior OF decoder2t4 IS
13   SIGNAL Enw : STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0) ;
14 BEGIN
15   Enw <= En & w ;
16   WITH Enw SELECT
17     y <=    "1000" WHEN "100" ,
18             "0100" WHEN "101" ,
19             "0010" WHEN "110" ,
20             "0001" WHEN "111" ,
21             "0000" WHEN OTHERS ;
22 END Behavior ;
```

ชื่ออุปกรณ์ : 2-to-4 Binary Decoder

ชื่อโปรเจกต์ : decoder2t4

ชื่อไฟล์ : decoder2t4.vhd

ให้เปรียบเทียบผลการจำลองกับรูปที่ 6

รูปที่ 15

```
1 --VHDL code for a Demultiplexer 1-to-4
2
3 LIBRARY ieee ;
4 USE ieee.std_logic_1164.all ;
5
6 ENTITY demultiplex1t4 IS
7   PORT ( x : IN STD_LOGIC ;
8         s : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
9         y0, y1 : OUT STD_LOGIC ;
10        y2, y3 : OUT STD_LOGIC ) ;
11 END demultiplex1t4 ;
12
13 ARCHITECTURE Behavior OF demultiplex1t4 IS
14 BEGIN
15   y0 <= x WHEN s="00" ELSE '0';
16   y1 <= x WHEN s="01" ELSE '0';
17   y2 <= x WHEN s="10" ELSE '0';
18   y3 <= x WHEN s="11" ELSE '0';
19 END Behavior ;
```

ชื่ออุปกรณ์ : 1-to-4 Demultiplexer

ชื่อโปรเจกต์ : demultiplex1t4

ชื่อไฟล์ : demultiplex1t4.vhd

ให้เปรียบเทียบผลการจำลองกับรูปที่ 8

รูปที่ 16

```
1 --VHDL code for a priority encoder
2
3 LIBRARY ieee ;
4 USE ieee.std_logic_1164.all ;
5
6 ENTITY priority IS
7   PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
8         y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
9         z : OUT STD_LOGIC ) ;
10 END priority ;
11
12 ARCHITECTURE Behavior OF priority IS
13 BEGIN
14   y <=    "11" WHEN w(3) = '1' ELSE
15           "10" WHEN w(2) = '1' ELSE
16           "01" WHEN w(1) = '1' ELSE
17           "00" ;
18
19   z <= '0' WHEN w = "0000" ELSE '1' ;
20 END Behavior ;
```

ชื่ออุปกรณ์ : 4-to-2 Priority Encoder

ชื่อโปรเจกต์ : priority


ชื่อไฟล์ : priority.vhd

ให้เปรียบเทียบผลการจำลองกับรูปที่ 10


รูปที่ 17

6.1 4-to-1 Multiplexer

Timing Diagram

 

Timing diagram

 


6.3 1-to-4 Demultiplexer

```

1  -- VHDL Code for a Demultiplexer 1-to-4
2
3  LIBRARY ieee ;
4  USE ieee.std_logic_1164.all ;
5
6  ENTITY demultiplexit4 IS
7  PORT (x      : IN STD_LOGIC ;
8        s      : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
9        y0,y1  : OUT STD_LOGIC ;
10       y2,y3  : OUT STD_LOGIC ) ;
11
12 END demultiplexit4 ;
13
14 ARCHITECTURE behavior OF demultiplexit4 IS
15 BEGIN
16     y0 <= x WHEN s="00" ELSE '0' ;
17     y1 <= x WHEN s="01" ELSE '0' ;
18     y2 <= x WHEN s="10" ELSE '0' ;
19     y3 <= x WHEN s="11" ELSE '0' ;
20 END behavior ;

```

Timing Diagram

 


6.4 4-to-2 Priority Encoder

```

1  --VHDL code for a priority encoder
2
3  LIBRARY ieee ;
4  USE ieee.std_logic_1164.all ;
5
6  ENTITY priority IS
7  PORT ( w : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
8        y : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0) ;
9        z : OUT STD_LOGIC ) ;
10
11 END priority ;
12
13 ARCHITECTURE behavior OF priority IS
14 BEGIN
15     y <= "11" WHEN w(3) = '1' ELSE
16         "10" WHEN w(2) = '1' ELSE
17         "01" WHEN w(1) = '1' ELSE
18         "00" ;
19     z <= '0' WHEN w="0000" ELSE '1' ;
20
21 END behavior ;

```


Timing Diagram

 

6.5 4-Bit Comparator

```
1  -- VHDL code for a four-bit comparator (unsigned)
2
3  LIBRARY ieee ;
4  USE ieee.std_logic_1164.all ;
5  USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
6
7  ENTITY compare IS
8  PORT (A, B : IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
9        AeqB : OUT STD_LOGIC ;
10       AgtB : OUT STD_LOGIC ;
11       AltB : OUT STD_LOGIC ) ;
12 END compare ;
13
14 ARCHITECTURE Behavior OF compare IS
15 BEGIN
16     AeqB <= '1' WHEN A = B ELSE '0' ;
17     AgtB <= '1' WHEN A > B ELSE '0' ;
18     AltB <= '1' WHEN A < B ELSE '0' ;
19 END Behavior ;
20
```

Timing Diagram

 



```

1  -- VHDL code for a four-bit comparator (unsigned)
2
3  LIBRARY ieee ;
4  USE ieee.std_logic_1164.all ;
5  USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
6
7  ENTITY compare IS
8  =   PORT ( A, B : IN   STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
9        AeqB : OUT  STD_LOGIC ;
10       AgtB : OUT  STD_LOGIC ;
11       AltB : OUT  STD_LOGIC ) ;
12      END compare ;
13
14  ARCHITECTURE Behavior OF compare IS
15  =   BEGIN
16       AeqB <= '1' WHEN A = B ELSE '0' ;
17       AgtB <= '1' WHEN A > B ELSE '0' ;
18       AltB <= '1' WHEN A < B ELSE '0' ;
19  END Behavior ;

```

ชื่ออุปกรณ์ : 4-bit Comparator
ชื่อโปรเจกต์ : compare
ชื่อไฟล์ : compare.vhd
ให้เปรียบเทียบผลการจำลองกับรูปที่ 12

รูปที่ 18

บันทึกของอาจารย์ผู้ควบคุม

โปรแกรม VHDL	ชื่ออุปกรณ์ที่ออกแบบ	ผลการทดลอง (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	ลายเซ็นอาจารย์ผู้ควบคุม
รูปที่ 14 เทียบกับรูปที่ 4			
รูปที่ 15 เทียบกับรูปที่ 6			
รูปที่ 16 เทียบกับรูปที่ 8			
รูปที่ 17 เทียบกับรูปที่ 10			
รูปที่ 18 เทียบกับรูปที่ 12			

งานมอบหมายท้ายการทดลอง

(ให้เขียนลงบนกระดาษ A4 ที่มีเส้นบรรทัดแนบท้ายเอกสารการทดลองส่งคร่าวถัดไป)

- ให้ทำรายงานสรุป เปรียบเทียบการออกแบบสร้างอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้ในการทดลอง ระหว่างวิธีสร้างด้วยอุปกรณ์ลอจิกเกต และวิธีสร้างด้วยภาษา VHDL ดังนี้
 - ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Multiplexer
 - ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Decoder
 - ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Demultiplexer
 - ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Encoder
 - ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Priority Encoder
 - ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Comparator

งานมอบหมายท้ายการทดลอง

(ให้เขียนลงบนกระดาษ A4 ที่มีเส้นบรรทัดแนบท้ายเอกสารการทดลองส่งคร่าวๆไป)

1. ให้ทำรายงานสรุป เปรียบเทียบการออกแบบสร้างอุปกรณ์ดิจิทัลที่ใช้ในการทดลอง ระหว่างวิธีสร้างด้วยอุปกรณ์ลอจิกเกต และวิธีสร้างด้วยภาษา VHDL ดังนี้

- ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Multiplexer
- ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Decoder
- ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Demultiplexer
- ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Encoder
- ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Priority Encoder
- ชุดคำสั่ง/โครงสร้างภาษา VHDL ที่ทำพฤติกรรมเป็นอุปกรณ์ประเภท Comparator

a) Multiplexer

จากการทดลองทั้งสองวิธี (ชุดคำสั่ง/VHDL) ไม่มีความแตกต่าง แต่กระบวนการได้มาซึ่ง output นั้นแตกต่างกัน VHDL เขียนง่าย เข้าใจง่าย สั้นๆ ได้ใจความ เช่น เราสามารถกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลของ Output ให้เข้าใจง่าย เช่น $f \leq w_0$ เมื่อ $s_{s0} = 00$ แต่ถ้ามองจากชุดคำสั่งเราต้องไล่ค่าดูถึงจะรวมได้

b) Decoder

ชุดคำสั่ง/VHDL ไม่มีความแตกต่าง แต่การเขียนด้วย VHDL เข้าใจง่ายกว่า คำสั่งไม่ซ้ำซ้อน นั่นคือ เมื่อ Input มีค่าหนึ่ง Output จะมีค่าหนึ่ง เช่น Input มีค่า 100 ค่า Output จะมีค่า 1000 แต่ถ้าเขียนด้วยชุดคำสั่งจะมีความซ้ำซ้อน เสียเวลาไปทั้ง

c) Demultiplexer

ชุดคำสั่ง/VHDL มีความแตกต่างกัน เนื่องจากการเขียนด้วย VHDL ไม่ได้กำหนดตัวแปร en ที่กำหนดการทำงานของวงจร ทำให้ VHDL มีการทำงานที่คล่องตัว

e) Priority Encoder

ชุดคำสั่ง/VHDL ไม่มีความแตกต่าง แต่การเขียนด้วยชุดคำสั่งเข้าใจยากกว่า VHDL ถ้าเราเข้าใจว่า Priority Encoder เป็นวงจรที่เราจะหาการทำงานของหน้าที่ เช่น $y \leq "11"$ when $w(3) = '1'$ else แปลว่า Output "y" จะมีค่า 11 เมื่อ $w(3) = 1$ โดยไม่สนใจ $w(2), w(1), w(0)$

e. Priority encoder

แต่ถ้าเราออกจากชุดคำสั่ง บางคนมองไม่ออก ส่วนใน VHDL มีความเข้าใจยากกว่า และ เขียนง่ายกว่า

f. Comparator

ชุดคำสั่ง / VHDL ในโปรแกรมยังไม่แตกต่างกัน แต่การเขียนด้วยชุดคำสั่ง มีความยากกว่ามาก และ ทำความเข้าใจค่อนข้างยาก เนื่องจากมีเส้นโยงกันหลายเส้น มีการเชื่อมลงจากหลายจุด แล้วยังหาว่ามีความสัมพันธ์ และติดต่อกันหรือไม่ แต่ VHDL เข้าใจง่าย เขียนง่าย ตัว Code มีความกระชับ และ เข้าใจง่ายกว่าชุดคำสั่ง