



ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาควิชาการศึกษาที่.....ปีการศึกษา.....
รหัสวิชา 010113026 ชื่อวิชา Digital Laboratory ตอนเรียน หมายเลขโต๊ะ.....
รหัสนักศึกษา..... ชื่อ-นามสกุล.....
อาจารย์ผู้สอน.....เวลาที่ทำการทดลอง วันที่.....

การทดลองที่ 8 4-Digits Counters

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของวงจรลอจิกเกตได้
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้วงจรและอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อออกแบบระบบงานที่ซับซ้อนได้
3. เพื่อประยุกต์ใช้วงจรนับแบบ BCD Counter ร่วมกับวงจร 7-Segment ได้

อุปกรณ์

1. ระบบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งโปรแกรม Quartus II เวอร์ชัน 8.0 (Student Edition) ขึ้นไป
2. บอร์ดทดลอง Cyclone3-Lab01 1 บอร์ด
3. สาย J-TAG 1 เส้น ใช้รุ่น USB-Blaster (สำหรับเครื่อง Notebook) หรือรุ่น Byte-Blaster (สำหรับเครื่อง PC)
4. บอร์ดแสดงผล 7-segment (รุ่นแป้นพิมพ์ Keypad สีขาว)

การทดลอง การสร้างวงจรรับเลขฐานสิบ ขนาด 4 หลัก

ขั้นที่ 0 เตรียมการ ด้วยการนำเอาอุปกรณ์ที่เคยสร้างไว้ในการทดลองที่ 5, 7 มาใช้ (ไม่ต้องเขียนขึ้นใหม่)

คำสั่งการทดลอง


1. ให้ น.ศ. สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บงานขึ้นใหม่เพื่อเก็บงานในการทดลองนี้ชื่อ “Lab08_4DigitCounter”
2. นำวงจรที่เคยสร้างไว้ในการทดลองที่ 5,7 (ทำการ copy ไฟล์ดังรายชื่อด้านล่าง) มาไว้ในโฟลเดอร์นี้
 - จากการทดลองที่ 7 ไฟล์ mux2to1.qpf และ mux2to1.bdf
 - ไฟล์ AsynchronousCounter.qpf และ AsynchronousCounter.bdf
 - ไฟล์ ClockDivider.qpf และ ClockDivider.bdf
 - จากการทดลองที่ 5 ไฟล์ VHD_7SEGM.qpf และ VHD_7SEGM.vhd
3. ให้ทำการเปิดโปรเจกต์ทั้ง 4 โปรเจกต์ตามในข้อ 2 มาทำการคอมไพล์ใหม่และสร้าง symbol ทั้งหมด โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 - 3.1 ไปที่เมนู File >> Open Project... >> เลือกชื่อโปรเจกต์ที่ต้องการจะเปิด
 - 3.2 เปิดไฟล์วงจรขึ้นมา (Logic Diagram หรือ Schematic : *.gdf หรือ ไฟล์ *.vhd)
 - 3.3 ตั้งค่าอุปกรณ์โดยไปที่เมนู Assignments >> Device >> เลือกใช้ชิพเบอร์ EP3C10E144C8
 - 3.4 ทำการคอมไพล์ และสร้าง Symbol file ของอุปกรณ์
 - 3.5 ปิดโปรเจกต์ File >> Close Projectน.ศ. จะต้องทำตามขั้นตอน 3.1 – 3.5 ให้ครบทั้ง 4 อุปกรณ์ก่อนจึงทำข้อต่อไป



ขั้นที่ 1 สร้างตัวมัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 7 บิต (7-bit 2 Channel Multiplexer)

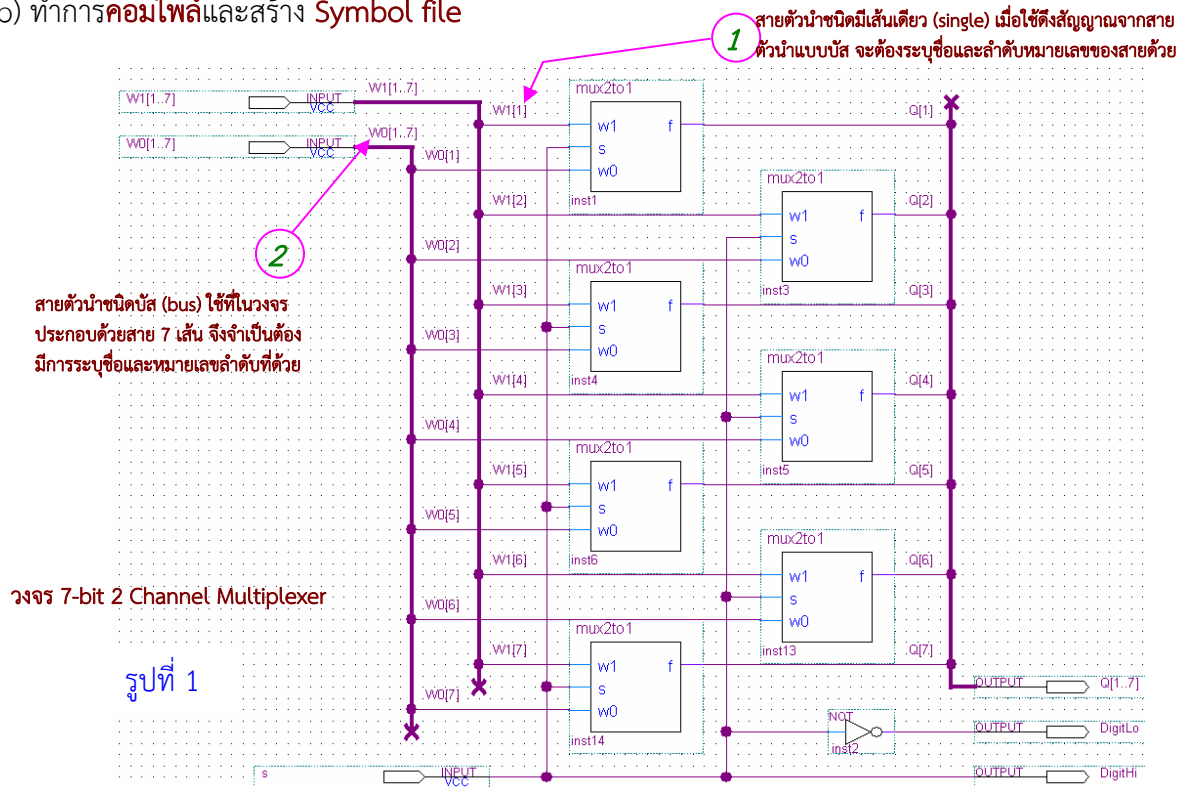
4. ให้**ปิดโปรเจกต์**ที่สร้างมาในขั้นตอนที่ 2-3 ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

- ให้สร้างโปรเจกต์ชื่อ 7CH_2to1MUX และเปิดไฟล์ขึ้นมาเพื่อเขียนวงจรในรูปที่ 1 ซึ่งเป็นมัลติเพล็กซ์เซอร์ขนาด 7 บิต (ภายในประกอบไปด้วย mux2to1 จำนวน 7 ตัว)
- ทำการ**คอมไพล์**และสร้าง **Symbol file**



หมายเหตุ 1 วิธีการตั้งชื่อให้กับสายสัญญาณ

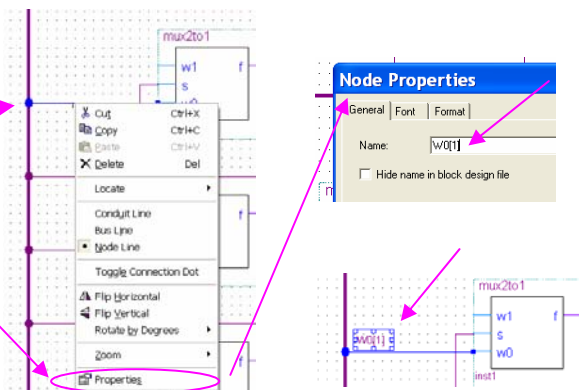- ใช้เมาส์คลิกที่สายสัญญาณที่ต้องการจนสีเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงิน
- ยังให้เมาส์ชี้ที่สายเช่นเดิมแต่คลิกปุ่มขวา จะปรากฏเมนูขึ้นมาให้เลือก Property
- ที่หน้าต่าง Property ให้ตั้งชื่อสายตัวนำส่วนเครื่องหมาย [...] นั้นหมายถึงลำดับที่ของสายบัสที่ต่ออยู่กับปลายสายเส้นนี้



ขั้นที่ 2 สร้างตัวหารความถี่ (Clock divider) จาก 20 MHz ให้เหลือ 25Hz, 50Hz

5. ให้**ปิดโปรเจกต์**ที่สร้างมาในขั้นตอนที่ 4 ก่อนที่จะทำการทดลองต่อไป

6. ให้สร้างโปรเจกต์ชื่อ **Clock_Divider25xHz** เพื่อเป็นวงจรหารความถี่นาฬิกา (Clock divider) จาก 20 MHz ลงเหลือประมาณ 25 , 50 Hz ตามวงจรในรูปที่ 2 เมื่อสร้างเสร็จให้ทำการ**คอมไพล์**และ**สร้าง Symbol file**





หมายเหตุ ② การกำหนดขนาดความกว้างของบัสข้อมูล
เส้นหนาที่บัสสีม่วงเข้มในวงจรมีชื่อเรียกว่า Orthogonal bus
ซึ่งจะต้องระบุ

1. ชื่อของสาย และจำนวนเส้นของสายตัวนำ
2. การเชื่อมต่อปลายทั้งด้านต้นทาง/ปลายทาง

สามารถดำเนินการได้ดังนี้

- ก) ใช้เมาส์คลิกที่เส้นบัส (Orthogonal bus) ที่ต้องการ
จะปรากฏสีของบัสเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจากนั้นใช้ปลาย
เมาส์ชี้ที่เส้นบัสแล้วคลิกขวา
เลือกเมนู

>> Property

 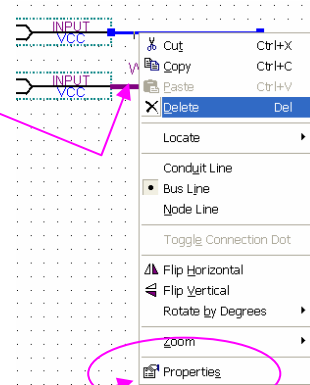


- ข) จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งชื่อบัส ตั้งชื่อเป็น W1[1..7]

W1 = ชื่อของบัส

 [1..7] = จำนวนเส้นของบัสมีทั้งหมด 7 เส้น มีหมายเลขกำกับแต่ละเส้นคือ [1], ..., [7]


- ค) การเลือกเชื่อมต่อเฉพาะแต่ละปลายของสายจะใช้วิธีเขียนชื่อ
ให้ตรงกัน ระหว่างสายเส้นเล็กสีม่วง (Orthogonal node)
กับสายที่บัสสีม่วงเข้ม (Orthogonal bus)



ดังตัวอย่าง ปลายสายเส้นที่ 3 หรือ W1[3] จากบัส W1[1..7] ถูกเชื่อม
ต่อไปที่ขา w1 ของอุปกรณ์ชื่อ inst4 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภท mux2to1

วงจร Clock Divider


รูปที่ 2

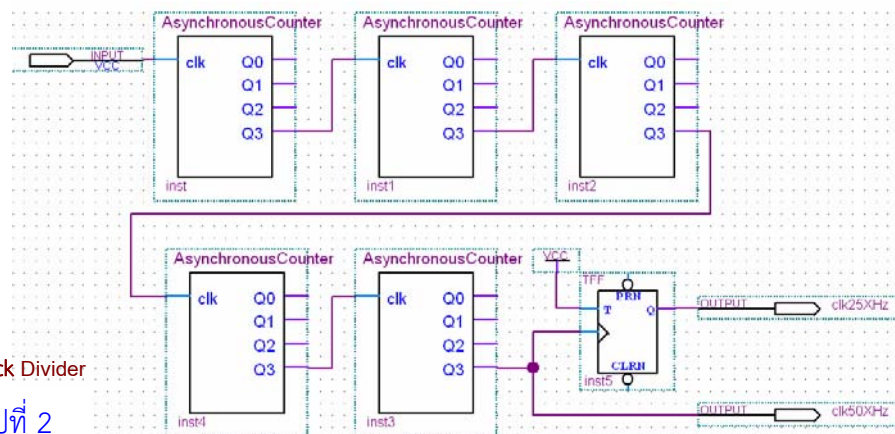



ขั้นที่ 3 สร้างตัวแก้สัญญาณบ๊อช (การรบกวนแบบบอชที่หน้าสัมผัส) ที่สวิตช์ (Debounce)

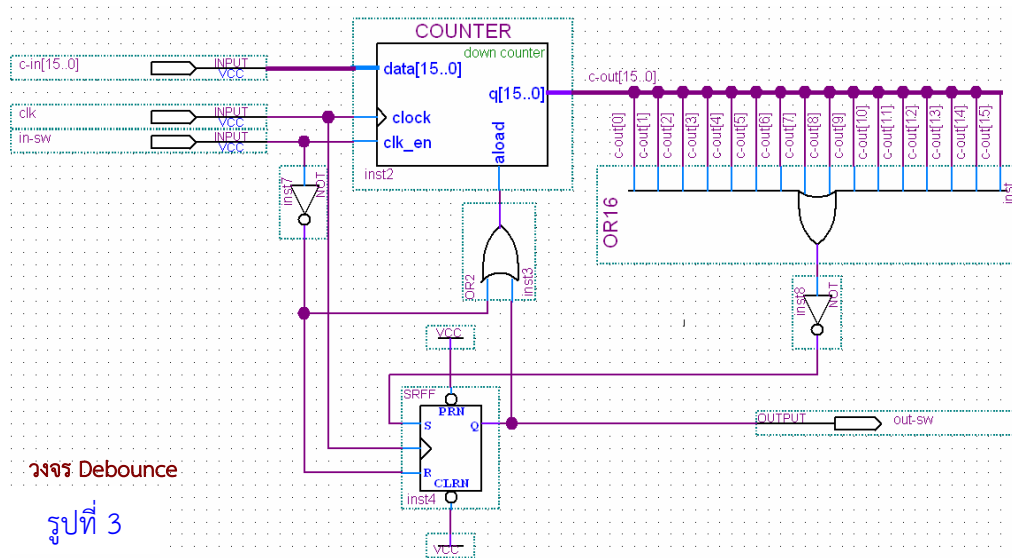7. ให้ปิดโปรเจกต์ที่สร้างมาในขั้นตอนที่ 6 ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
8. สร้างอุปกรณ์ Debounce ซึ่งเป็นวงจรสำหรับแก้ปัญหาเรื่อง bounce (bounce : การสวิตช์ระหว่างค่า '1' และ '0' ถัดๆ ในขณะที่กดสวิตช์) โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 - 8.1 สร้างโปรเจกต์ชื่อ "Debounce" ให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรเจกต์ที่สร้างตอนก่อนหน้า จากนั้นสร้างวงจรในรูปที่ 3 ใช้ชิพ EP3C10E144C8



- 8.2 จากรูปที่ 3 จะพบว่ามียูนิทอยู่ 2 ตัวที่ไม่ใช่ยูนิททั่วไป และเราไม่รู้จักคือ COUNTER และ OR16


วิธีการสร้างอุปกรณ์ชื่อ COUNTER ให้ดำเนินการโดยไปที่เมนู symbol Tools




จากนั้นกดปุ่ม button ชื่อ MegaWizard Plug-In Manager
ดังรูปที่ 4 แล้วเลือก

>> Create a new custom megafunction variation

 จะปรากฏหน้าต่างสำหรับให้เลือกอุปกรณ์ขึ้นมา



รูปที่ 4

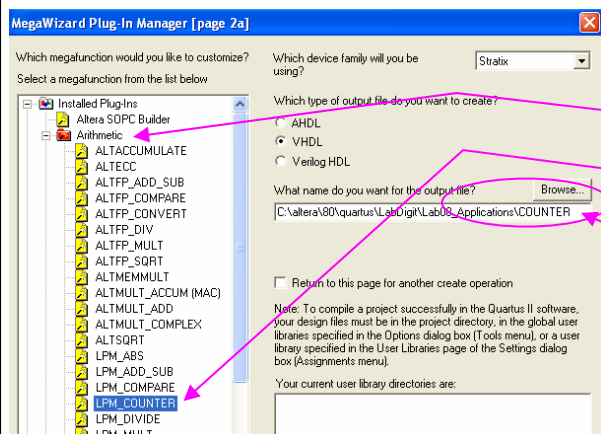

- 8.3 ที่หน้าต่าง MegaWizard... ให้เลือกสร้างอุปกรณ์ดังนี้

ประเภท Arithmetic

ตัวอุปกรณ์เป็น LPM_COUNTER

ตั้งชื่อเป็น COUNTER


และกดปุ่ม Next

รูปที่ 5




8.4 เลือกจำนวนบิตเป็น 16 บิต และเป็นวงจรมานับแบบนับลง ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

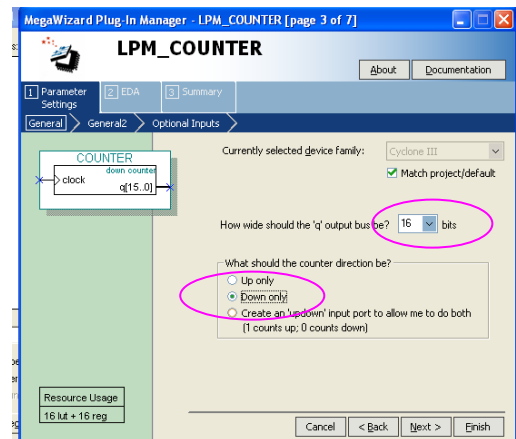


 8.5 เลือกวิธีการนับเป็นแบบปกติ

- Plain binary
- ให้มีขาควบคุม Enable แบบ synchronous ดังรูปที่ 7
- เลือกความสามารถสำหรับการกำหนดค่าตั้งต้นนับได้ ดังรูปที่ 8



รูปที่ 7

 

รูปที่ 8

เมื่อทำไปจนจบขั้นตอนก็จะได้วงจรนับเลขขนาด 16 บิตสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ค่าตัวเลขนับสูงสุดจะถูกกำหนดไว้จากที่อื่นและส่งมาให้กับขา data[15..0]

ค่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวกำหนดให้วงจร debounce ถ่วงเวลาไว้ก่อนเมื่อสวิตช์ถูกกด โดยการรอนี้จะนานเท่ากับ จำนวนเลขคูณกับค่าคาบสัญญาณนาฬิกา ก่อนที่จะปล่อยเอาต์พุตที่ถูกต้องออกมาให้เรา

8.6 วิธีการสร้างอุปกรณ์ OR16 (OR gate ขนาด 16 อินพุต โดยปกติจะไม่มีให้ใช้ในงานทั่วไป จึงต้องสร้างขึ้นมาใช้เอง)

สามารถสร้างได้จากหน้าต่าง symbol

โดยเปิดที่หน้าต่าง MegaWizard...

>> MegaWizard Plug-In Manager


เลือกสร้างอุปกรณ์ประเภท Gates

และสร้างอุปกรณ์เป็น LPM_OR

จากนั้นให้ตั้งชื่อเป็น OR16

ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9

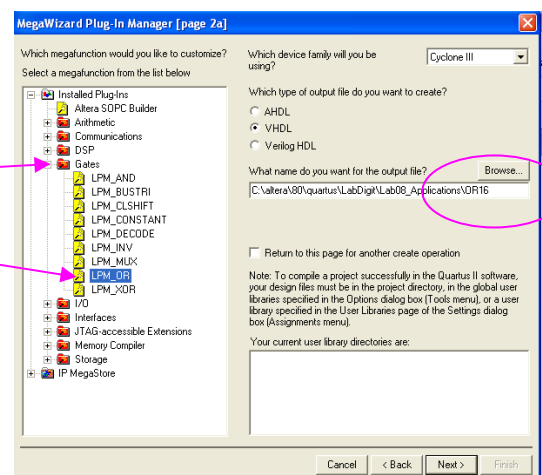



9. เมื่อได้อุปกรณ์ COUNTER, OR16 แล้วก็เขียนวงจรในรูปที่ 3 ต่อและทำการคอมไพล์ พร้อมสร้าง symbol file ของวงจรขึ้นมาเตรียมไว้ใช้ในขั้นถัดไป

ขั้นที่ 4 สร้างวงจรนับเลขฐานสิบ ขนาด 4 หลัก (นับจาก 0000 ถึง 9999)

10. ให้ปิดโปรเจกต์ที่สร้างมาในขั้นตอนที่ 8-9 ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

11. สร้างโปรเจกต์ชื่อ “Last4DigitStudentID_VHDL” ขึ้นมาและให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิม

a) สร้างวงจรนับเลขในรูปที่ 10 ใช้ภาษา vhdl

b) ใช้ชิพเบอร์ EP3C10E144C8 ให้ทำการคอมไพล์ และสร้าง symbol file ไว้ใช้งานขั้นต่อไป

```

1  LIBRARY ieee ;
2  USE ieee.std_logic_1164.all ;
3  USE ieee.std_logic_unsigned.all ;
4  USE ieee.std_logic_arith.all ;
5
6  ENTITY Last4DigitStudentID_VHDL IS
7  PORT (Clock      : IN    STD_LOGIC ;
8        Clear, En   : IN    STD_LOGIC ;
9        BCD3, BCD2  : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
10       BCD1, BCD0  : OUT   STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) );
11  END Last4DigitStudentID_VHDL ;
12
13  ARCHITECTURE Behavior OF Last4DigitStudentID_VHDL IS
14  SIGNAL E , EQUAL : STD_LOGIC;
15  SIGNAL PBCD1, PBCD0 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
16  SIGNAL PBCD3, PBCD2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
17  CONSTANT DIGIT0 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) := "0100" ; -- Digit0 = 4
18  CONSTANT DIGIT1 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) := "1000" ; -- Digit1 = 8
19  CONSTANT DIGIT2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) := "0111" ; -- Digit2 = 7
20  CONSTANT DIGIT3 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) := "0110" ; -- Digit3 = 6
21  BEGIN
22  PROCESS ( Clock )
23  BEGIN
24  IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN
25  IF Clear = '1' THEN
26  PBCD1 <= "0000" ; PBCD0 <= "0000" ;
27  PBCD3 <= "0000" ; PBCD2 <= "0000" ;
28  ELSIF E = '1' THEN
29  IF PBCD0 = "1001" THEN
30  PBCD0 <= "0000" ;
31  IF PBCD1 = "1001" THEN
32  PBCD1 <= "0000" ;
33  IF PBCD2 = "1001" THEN
34  PBCD2 <= "0000" ;
35  IF PBCD3 = "1001" THEN
36  PBCD3 <= "0000" ;
37  ELSE
38  PBCD3 <= PBCD3 + '1' ;
39  END IF ;
40  ELSE
41  PBCD2 <= PBCD2 + '1' ;
42  END IF ;
43  ELSE
44  PBCD1 <= PBCD1 + '1' ;
45  END IF ;
46  ELSE
47  PBCD0 <= PBCD0 + '1' ;
48  END IF ;

```

น.ศ. สามารถคัดลอกโปรแกรมได้จาก
โค๊ดภาษา VHDL ที่ด้านท้ายเอกสารแนบ
(ไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ***.pdf)

รูปที่ 10



```

49         END IF ;
50     END IF;
51 END PROCESS;
52 E <= En AND EQUAL;
53 BCD3 <= PBCD3;
54 BCD2 <= PBCD2;
55 BCD1 <= PBCD1;
56 BCD0 <= PBCD0;
57 = PROCESS ( PBCD3,PBCD2,PBCD1,PBCD0 )
58 BEGIN
59     IF PBCD3 = DIGIT3 THEN
60     IF PBCD2 = DIGIT2 THEN
61     IF PBCD1 = DIGIT1 THEN
62     IF PBCD0 = DIGIT0 THEN
63         EQUAL <= '0' ;
64     ELSE
65         EQUAL <= '1' ;
66     END IF;
67     END IF;
68     END IF;
69 ELSE
70     EQUAL <= '1' ;
71 END IF;
72 END PROCESS;
73 END Behavior ;
74

```

รูปที่ 10 (ต่อ)

ขั้นที่ 5 ปรับแต่ง (ดัดแปลง) ให้ชุดวงจร 7-segment ให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสม

เนื่องจากบอร์ดทดลองสำหรับแสดงผลเป็นตัวเลข 7-Segment มีการทำงานที่เรียกว่า active low (ต้องป้อนสัญญาณลอจิก '0' ให้ตัวหลอด LED; ไดโอดส่องแสง) วงจร LED จะส่องแสงสีแดงขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเราต้องจ่ายแรงดันไฟสถานะลอจิก '0' ให้มันเท่านั้น ซึ่งถ้าหากเราใช้ชุดวงจร VHD_7SEGM.vhd จากการทดลองที่ 5 ก็จะแสดงผลตัวเลขได้ไม่เหมาะสม (LED ดวงที่ควรจะติดก็จะดับ ส่วนดวงที่ควรจะดับกลับกลายเป็นติดแทน) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมบ้างเล็กน้อยด้วยการเพิ่ม NOT gate และสายไฟตัวนำชื่อ temp ใส่เข้าไป ดังรูปที่ 11

```

1  LIBRARY ieee ;
2  USE ieee.std_logic_1164.all ;
3
4  ENTITY VHD_7SEGM IS
5  PORT ( bcd      : IN      STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) ;
6        leds     : OUT     STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 7) ) ;
7  END VHD_7SEGM ;
8
9  ARCHITECTURE Behavior OF VHD_7SEGM IS
10
11     signal    temp : STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 7);
12
13 BEGIN
14     PROCESS ( bcd )
15     BEGIN
16         CASE bcd IS
17             WHEN "0000" => temp <= "1111110" ;
18             WHEN "0001" => temp <= "0110000" ;
19             WHEN "0010" => temp <= "1101101" ;
20             WHEN "0011" => temp <= "1111001" ;
21             WHEN "0100" => temp <= "0110011" ;
22             WHEN "0101" => temp <= "1011011" ;
23             WHEN "0110" => temp <= "1011111" ;
24             WHEN "0111" => temp <= "1110000" ;
25             WHEN "1000" => temp <= "1111111" ;
26             WHEN "1001" => temp <= "1110011" ;
27             WHEN OTHERS => temp <= "0000000" ;
28         END CASE ;
29     END PROCESS ;
30
31     leds <= NOT temp;
32
33 END Behavior ;

```

ดัดแปลงแก้ไขด้วยการใส่เพิ่ม "NOT" เกท เข้าไปในวงจรก่อนที่จะส่งสัญญาณออกที่พอร์ทชื่อ leds
หมายเหตุ: น.ศ.จะต้องเปิดโปรเจกขึ้นมาทำเช่นเดียวกันกับที่เคยทำในขั้นตอนที่ 2-3 เพียงแต่ในขั้นนี้ให้น.ศ. จะต้องมีการปรับแก้ไขโปรแกรมด้วย

รูปที่ 11




ขั้นที่ 6 ทำการประกอบวงจรที่สร้างมาทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันเป็นวงจรที่สมบูรณ์

12. ให้ปิดโปรเจกต์ที่สร้างมาในขั้นตอนที่ 11 ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

13. สร้างโปรเจกต์ชื่อ “CounterWithDebounce” ขึ้นมาและให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดิม

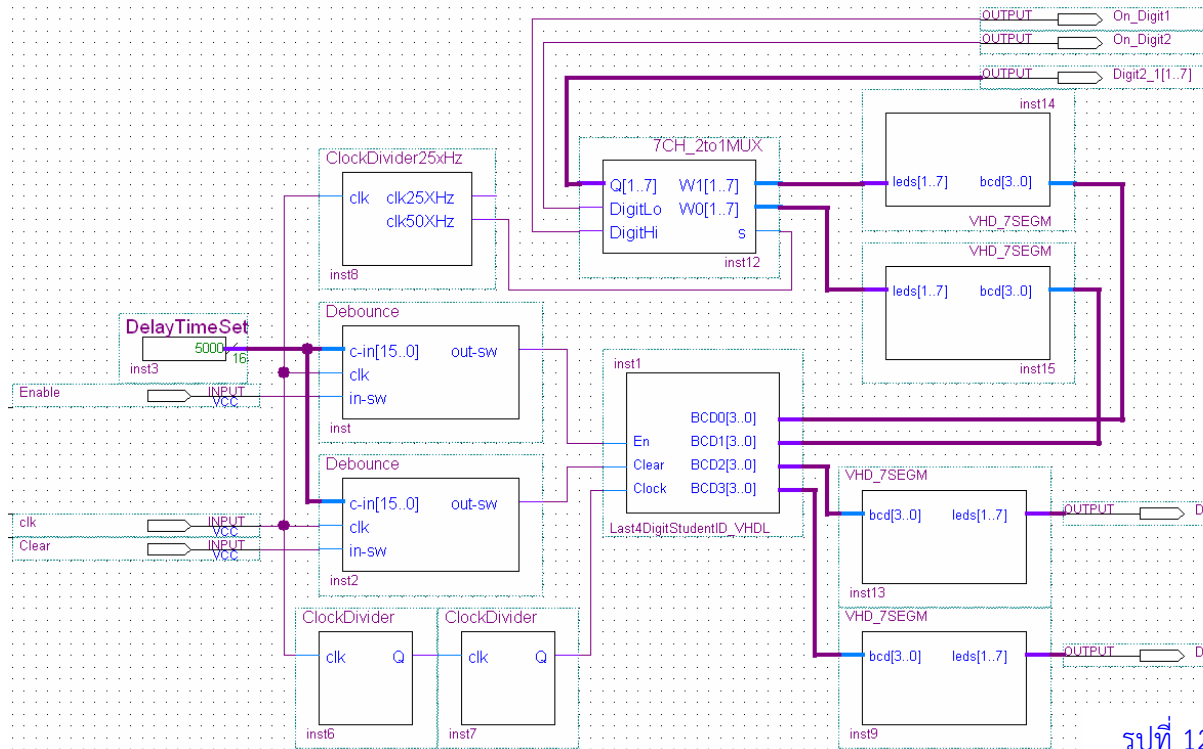a) เปิดไฟล์ขึ้นมาสำหรับเขียนวงจรในดังรูปที่ 12 ให้ใช้ชิพเบอร์ EP3C10E144C8 และคอมไพเลอร์วงจร



รูปที่ 12

หมายเหตุ : การสร้างอุปกรณ์ชื่อ DelayTimeSet

อุปกรณ์ DelayTimeSet ค่าคงที่ (constant) มีไว้สำหรับเป็นค่าการหน่วงเวลาให้กับวงจรสวิตช์ (debounce) สร้างได้โดยใช้เครื่องมือ MegaWizard...

>> MegaWizard Plug-In Manager


เลือกอุปกรณ์ที่จะสร้างเป็นประเภท

>> gates >> LPM_CONSTANT

ตั้งชื่อเป็น DelayTimeSet

ให้ขนาดความกว้างบัสข้อมูล = 16 บิต

และแสดงข้อมูลเป็นเลขฐานสิบ

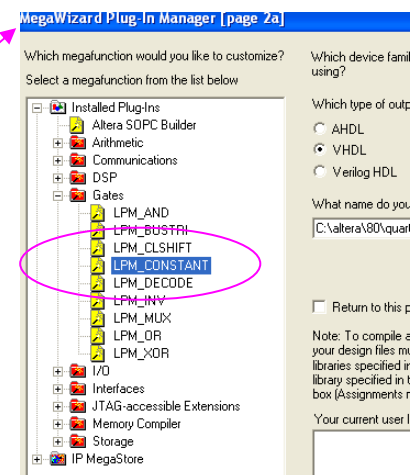

ขั้นที่ 7 นำวงจรที่สมบูรณ์ไปทำการโปรแกรม (Configuration) ลงบอร์ดทดลอง

14. ทำการคอมไพล์วงจรและนำชิ้นงานต้นแบบที่ได้จากขั้นตอนที่ 13 ลงในบอร์ดทดลอง Cyclone3-Lab01



โดยกำหนดขาต่าง ๆ ตามรูปที่ 13

	Node Name	Direction	Location	I/O Bank	Vref Group	I/O Standard
1	Clear	Input	PIN_33	2	B2_NO	3.3-V LVTTL (default)
2	clk	Input	PIN_22	1	B1_NO	3.3-V LVTTL (default)
3	Digit2_1[1]	Output	PIN_110	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
4	Digit2_1[2]	Output	PIN_112	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
5	Digit2_1[3]	Output	PIN_111	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
6	Digit2_1[4]	Output	PIN_114	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
7	Digit2_1[5]	Output	PIN_113	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
8	Digit2_1[6]	Output	PIN_119	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
9	Digit2_1[7]	Output	PIN_115	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
10	Digit3[1]	Output	PIN_121	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
11	Digit3[2]	Output	PIN_125	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
12	Digit3[3]	Output	PIN_124	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
13	Digit3[4]	Output	PIN_127	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
14	Digit3[5]	Output	PIN_126	7	B7_NO	3.3-V LVTTL (default)
15	Digit3[6]	Output	PIN_129	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
16	Digit3[7]	Output	PIN_128	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
17	Digit4[1]	Output	PIN_133	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
18	Digit4[2]	Output	PIN_136	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
19	Digit4[3]	Output	PIN_135	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
20	Digit4[4]	Output	PIN_138	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
21	Digit4[5]	Output	PIN_137	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
22	Digit4[6]	Output	PIN_142	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
23	Digit4[7]	Output	PIN_141	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
24	Enable	Input	PIN_32	2	B2_NO	3.3-V LVTTL (default)
25	On_Digit1	Output	PIN_144	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)
26	On_Digit2	Output	PIN_143	8	B8_NO	3.3-V LVTTL (default)

รูปที่ 13

- เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของขาอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วให้ทำการคอมไพล์วงจรอีกครั้ง
- นำบอร์ดทดลองมาต่อแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์ เปิดสวิตช์ จากนั้นต่อสายสำหรับดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ลงในบอร์ดทดลองโดยใช้สาย
 - Byte Blaster** สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC (ติดตั้งไว้แล้วที่ PC ทุกเครื่องในห้องปฏิบัติการ)
 - USB Blaster** สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (น.ศ. ต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์ก่อน)
- ต่อ**บอร์ดแสดงผล 7-Segment** ของ Smart Prototype เข้ากับช่องต่อคอนเน็คเตอร์ Expansion Port B เปิดสวิตช์ป้อนไฟเลี้ยงให้กับวงจร
- ดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อทำ configuration ขึ้นงานต้นแบบลงบอร์ด

ผลการทดลอง

ก) จากคู่มือบอร์ดหน้า 19-20 (**4.WARRIOR CTCLONE3 Education Board User's Manual.PDF**)

- สวิตช์เลื่อน SW7 ถูกต่อเข้าที่พอร์ทชื่อ.....ในวงจรรูปที่ 12 ทำหน้าที่เป็น.....
- สวิตช์เลื่อน SW6 ถูกต่อเข้าที่พอร์ทชื่อ.....ในวงจรรูปที่ 12 ทำหน้าที่เป็น.....

ข) ปรับสวิตช์เลื่อน SW7 , SW6 บันทึกการทำงานของวงจร (สิ่งที่เห็นจาก 7-segment)

SW7= Low , SW6= Low การทำงานของวงจร

SW7= Low , SW6= High การทำงานของวงจร



SW7= High , SW6= Low การทำงานของวงจร

SW7= High , SW6= High การทำงานของวงจร

ค) วงจรนี้นับถึงเลขสุดท้ายและค้างค่าไว้ลำดับเลขที่
ถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลขนี้ให้ตรงกับเลขท้าย4ตัวของรหัสนักศึกษาจะต้องทำอย่างไร

ง) ในรูปที่ 12 ที่ตัวอุปกรณ์ Clock_Divider25xHz ถ้าสัญญาณเข้าที่พุทถูกย้ายไปที่พอร์ท clk25XHz จะเกิดอะไรขึ้น..... เพราะเหตุใด

จ) ถ้าต้องการให้การนับเลขมีความเร็วเพิ่มมากขึ้น หรือนับช้าลงจะต้องดัดแปลงวงจรอย่างไร

งานมอบหมายท้ายการทดลอง

(ให้เขียนลงบนกระดาษ A4 ที่มีเส้นบรรทัดและรวมใส่ท้ายเอกสารการทดลอง ส่งอาจารย์ผู้สอนในคราวถัดไป)

1. ให้อธิบายเรื่อง bounce และการแก้ปัญหาด้วยการทำ debounce
2. ให้ดัดแปลงวงจร โดยเริ่มนับจากรหัสนักศึกษา (4ตัวท้าย) ลดค่าลงครั้งละ 1 และให้หยุดนับเมื่อลดลงถึง 0